



287

D

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تم مرکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی برق – قدرت (کد ۲۳۰۴)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی – ماشین‌های الکتریکی ۲)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندمهاد – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برابر مقرزات رفتار می‌شود.

ریاضیات مهندسی:

$$-\pi < x < \pi \quad |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} \quad , \quad -\pi < x < \pi \quad x = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \quad -1$$

آنگاه سری فوریه مثلثاتی تابع $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x \leq 0 \end{cases}$ کدام است؟

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (2)$$


$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (4)$$

-2 برای تابع نشان داده شده در شکل، چنانچه نمایش انتگرال فوریه آن را به صورت زیر در نظر بگیریم:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega$$

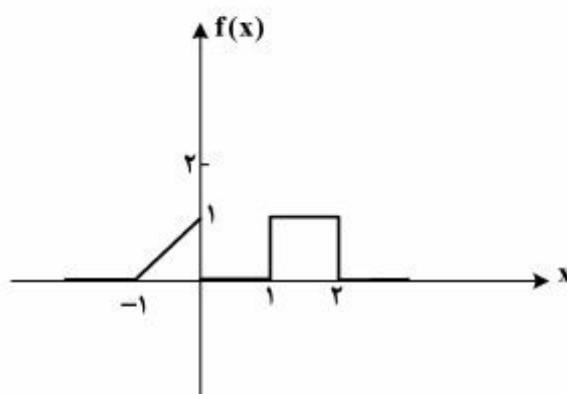آنگاه حاصل انتگرال $\int_0^\infty [A(\omega)]^2 d\omega$ کدام است؟



(1)

$\frac{2}{3\pi}$ (2)

$\frac{2}{3}$ (3)

$\frac{2\pi}{3}$ (4)

$$I = \int_0^{\infty} f(x) \sin^r x dx \text{ کدام است؟} \quad f(x) = \int_0^{\infty} \frac{r\omega}{1+\omega^r} \sin \omega x d\omega \quad \text{اگر} \quad -3$$

$$\frac{3\pi}{10} \quad (1)$$

$$\frac{3\pi}{5} \quad (2)$$

$$\frac{5\pi}{12} \quad (3)$$

$$\frac{8\pi}{25} \quad (4)$$

معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزئی $u_{xx} + u_{yy} + u_y - u = 0$ در داخل مستطیل $a < x < b$ و $0 < y < 1$ به همراه شرایط مرزی $u(x,0) = 0$ و $u(a,y) = u(b,y) = 0$ داده شده است. اگر برای این مسئله

$$u(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k u_k(x,y) \quad \text{کدام است؟}$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{r} \quad (1)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+\alpha_k^r}}{r} \quad (2)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b+x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{r} \quad (3)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^r)}}{r} \quad (4)$$

-۵ برای حل مسئله مقدار مرزی غیرهمگن داده شده با شرایط اولیه و مرزی همگن به صورت زیر:

$$\begin{cases} \frac{\partial^r u}{\partial x^r} + (1-x) \sin t = \frac{\partial u}{\partial t}, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = u(x, 0) = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \end{cases}$$

می‌توان از بسط فوریه به صورت زیر استفاده نمود.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin(n\pi x), \quad F(x, t) = (1-x) \sin t = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin(n\pi x)$$

کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

$$u'_n(t) - n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (1)$$

$$u'_n(t) - n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\gamma \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{\gamma}{n\pi} \sin t \quad (2)$$

$$u'_n(t) + n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\gamma \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{\gamma}{n\pi} \sin t \quad (3)$$

$$u'_n(t) + n^r \pi^r u_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{\gamma}{n\pi} \sin t \quad (4)$$

-۶ مسئله مقدار اولیه با $y(x, 0) = e^{-|x|}$, $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0$ با شرایط اولیه $t > 0$, $-\infty < x < \infty$, $\frac{\partial^r y}{\partial t^r} = e^r \frac{\partial^r y}{\partial x^r}$ مسئله مقدار اولیه

فرض آن که پاسخ مسئله به شکل $y(x, t) = \int_0^\infty [a(\omega) \cos(\omega x) + b(\omega) \sin(\omega x)] \cdot \cos(\omega c t) d\omega$ باشد.

آنگاه $a(\omega)$ و $b(\omega)$ کدام است؟

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^r)}, \quad a(\omega) = 0 \quad (1)$$

$$a(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(1+\omega^r)}, \quad b(\omega) = 0 \quad (2)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^r)}, \quad b(\omega) = 0 \quad (3)$$

$$b(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(1+\omega^r)}, \quad a(\omega) = 0 \quad (4)$$

-۷ به ازای کدام ثابت‌های γ , معادله دیفرانسیل با مشتق‌های جزئی $w = w(x, y)$ دارای جواب کراندار غیر صفر

به صورت $w(x, y) = F(x)G(y)$ در تمام ربع اول صفحه xy می‌باشد؟

$$\gamma < 0 \quad (1)$$

$$\gamma > 0 \quad (2)$$

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \quad (3)$$

$$\text{مسئله جواب ندارد} \quad (4)$$

-۸ اگر $z = x + iy$ عدد مختلط باشد، آنگاه $\operatorname{Im}\left(\frac{z}{\pi} \cdot \cosh z\right)$ کدام است؟

$$\frac{x}{\pi} \cosh x \cos y - \frac{y}{\pi} \sinh x \sin y \quad (1)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (2)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \cos y + \frac{y}{\pi} \cosh x \sin y \quad (3)$$

$$-\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (4)$$

-۹ اگر $\operatorname{Im}(\operatorname{Log} \frac{z-1}{z+1}) = c$ (قسمت موهومی) و c ثابت و مخالف صفر باشد، آنگاه بیان این معادله بر حسب x و y کدام است؟

$$x^r + (y - \cot c)^r = 1 \quad (1)$$

$$x^r + (y - \tan c)^r = \frac{1}{\cos^r c} \quad (2)$$

$$x^r + (y - \cot c)^r = \frac{1}{\sin^r c} \quad (3)$$

$$x^r + (y - \tan c)^r = \tan^r c \quad (4)$$

-۱۰ حداقل مقدار $|e^{rz-i}|$ در ناحیه $\frac{1}{2} \leq |z|$ کدام است؟

$$1 \quad (1)$$



$$e \quad (2)$$

$$e^r \quad (3)$$

$$e^{\frac{r}{2}} \quad (4)$$

مدارهای الکتریکی ۱ و ۲:

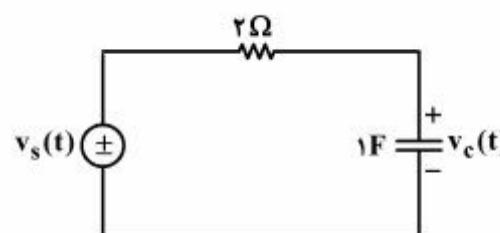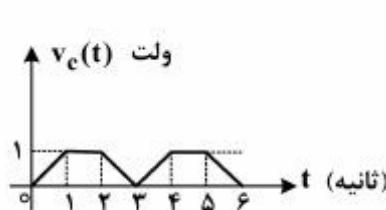-۱۱ در مدار زیر، با توجه به شکل موج داده شده برای $v_c(t)$ ، اندازه توان متوسط منبع ولتاژ، چند وات است؟




$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{4}{3} \quad (4)$$

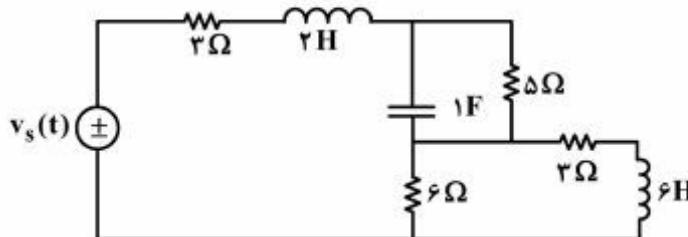- ۱۲ - وقتی $v_s(t)$ به اندازه ۴ ولت به صورت ناگهانی زیاد می‌شود، کدام پی‌آمد ناگهانی را به دنبال دارد؟




(۱) ولتاژ سلف $2H$ و ولتاژ مقاومت 6Ω به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.

(۲) ولتاژ سلفهای $2H$ و $6H$ به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.


(۳) فقط ولتاژ سلف $2H$ ، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.

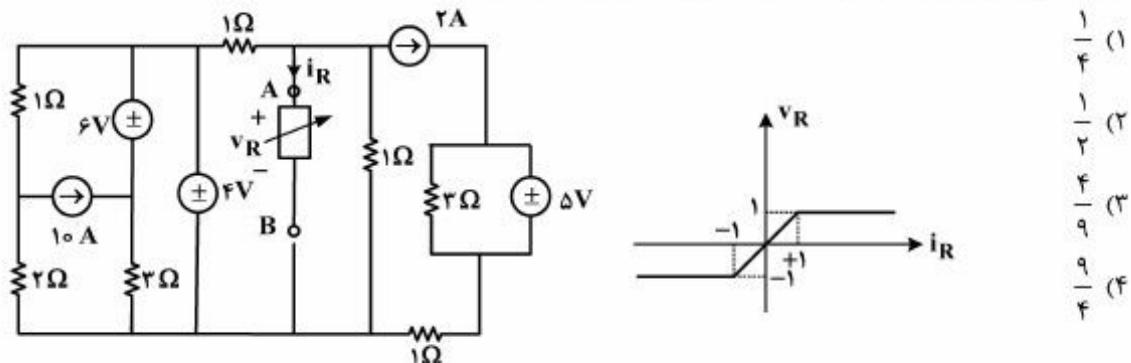(۴) فقط ولتاژ مقاومت 6Ω ، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.


- ۱۳ - در مدار زیر، توان دریافتی توسط مقاومت غیرخطی بین A و B، چند وات است؟



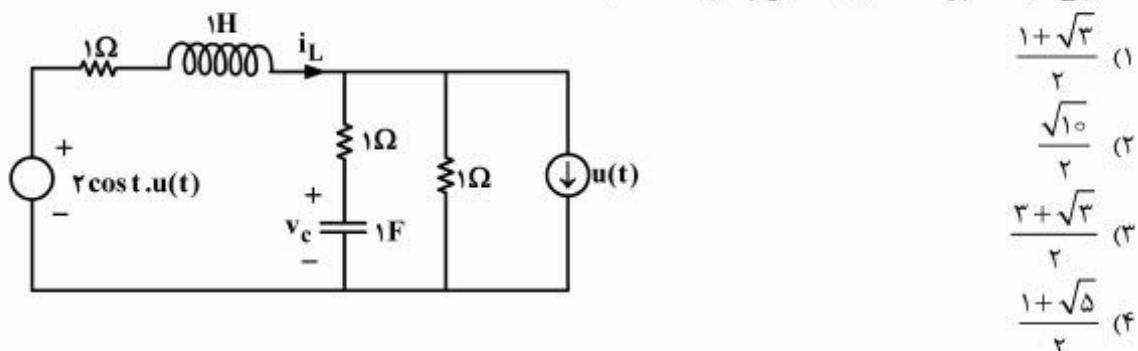
- ۱۴ - مدار زیر در $t = \bar{0}$ با $i_L(\bar{0}) = 2A$ و $v_c(\bar{0}) = 3V$ شروع می‌کند. در سریجام کار مدار، ماکزیمم مقدار $\Delta u(t)$ چند آمپر است؟ ($u(t)$ تابع پله واحد است).



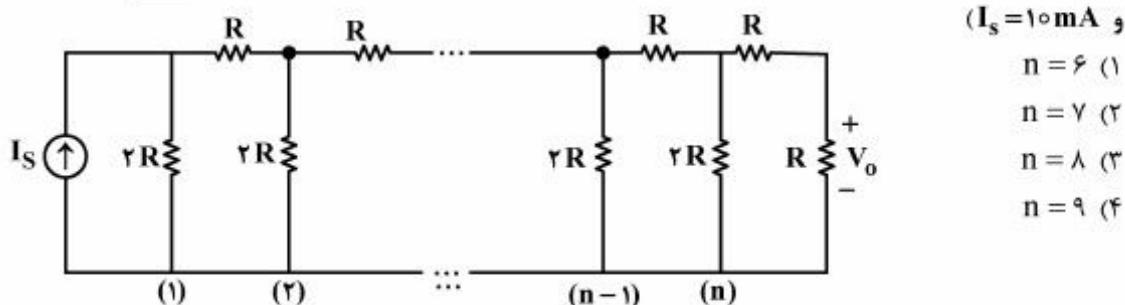
-15 در مدار نرده‌بانی زیر حداقل تعداد n چقدر باشد، تا ولتاژ $V_0 = 20 \text{ mV}$ در انتهای مدار کمتر از 2 mV نشود؟



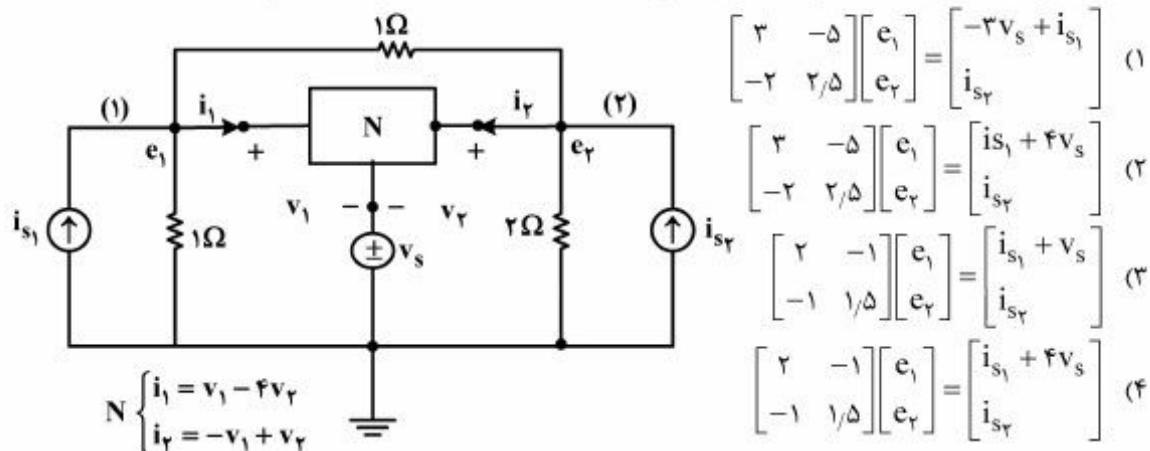
-16 در مدار زیر، روابط مقاومت سه سر N به صورت زیر داده شده است. معادلات گره مدار، کدام است؟



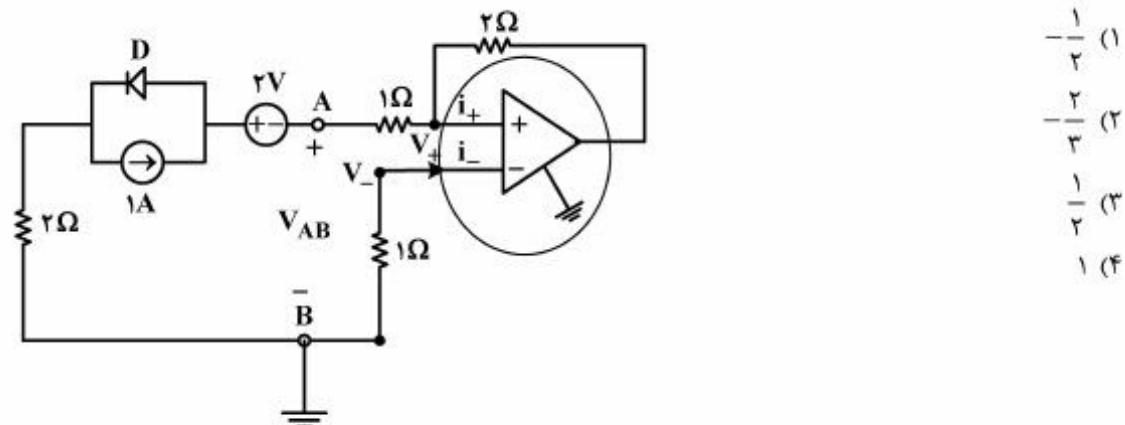-17 در مدار زیر، V_{AB} چند ولت است؟ (دیود D ایدئال فرض شود و برای آپ امپ: $i_+ = i_- = 0$ و $V_+ = V_- = 0$)



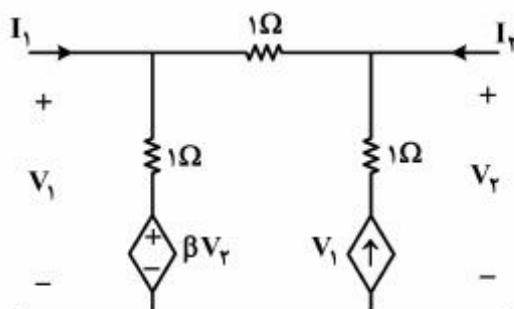-18 در دو قطبی زیر، مقدار β چقدر باشد، تا برای دو قطبی ماتریس امپدانس تعریف شود؟




-2 (1)

-1 (2)

0 (3)

1 (4)

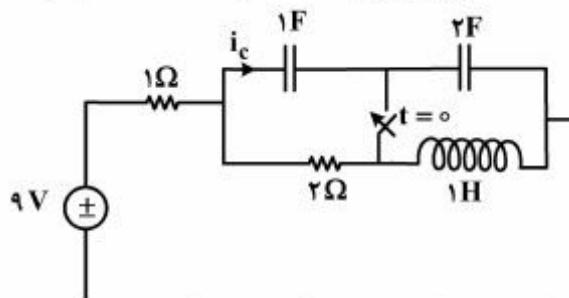-19 در مدار زیر، کلید برای مدت طولانی باز بوده و مدار به حالت دائمی خود رسیده است. در لحظه $t = 0$ کلید بسته می‌شود. در این حالت $i_c^{(0+)} = 0$ برابر کدام است؟




1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

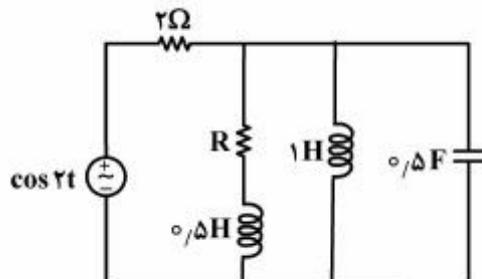-20 در مدار زیر مقدار R چند اهم باشد تا ضریب توان دیده شده از سرهای منبع برابر یک گردد؟




0 (1)

1 (2)

2 (3)

3 (4)

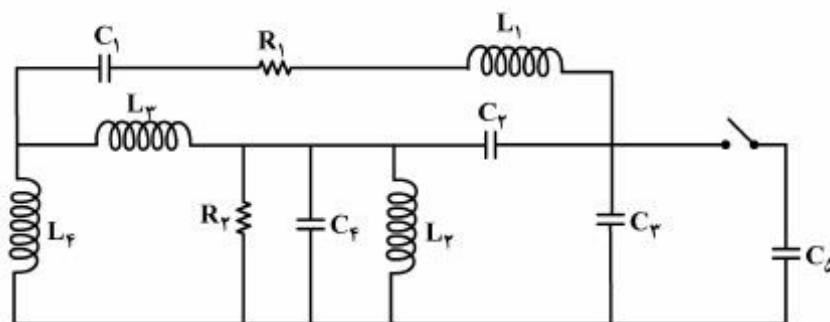-21 در مدار زیر، موتیبه مدار و تعداد فرکانس‌های طبیعی غیرصفر «به تو تیپ از راست به چپ» کدام است؟



4,7 (1)

5,7 (2)

6,8 (3)

6,9 (4)

- ۲۲- در گراف مداری، مجموعه ولتاژهای صادق در قانون ولتاژ نسبت به یک درخت به صورت $\{v_k(t)\}$ و مجموعه جریان‌های صادق در قانون جریان نسبت به درخت دیگر به صورت $\{\hat{i}_k(t)\}$ است. با در نظر گرفتن تبدیل لاپلاس این ولتاژها و جریان‌ها، کدام رابطه درست است؟


$$\sum_k \hat{i}_k(s) \cdot v_k^r(s) = 0 \quad (1)$$

$$\sum_k v_k(s) \cdot \frac{d\hat{i}_k}{dt} = 0 \quad (2)$$

$$\sum_k v_k^r \cdot \hat{i}_k = 0 \quad (3)$$

$$\sum_k \hat{i}_k^r \cdot \frac{dv_k}{dt} = 0 \quad (4)$$

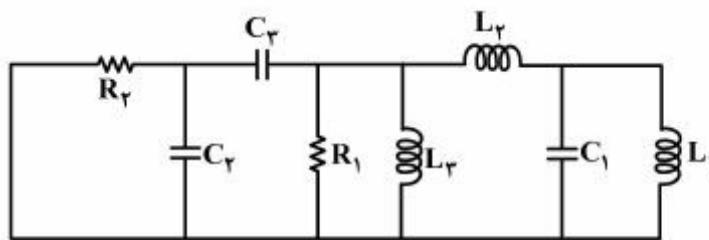- ۲۳- برای مدار داده شده، در کدام یک از موارد زیر حالت دائمی ثابت وجود دارد؟ (مقادیر المان‌ها مثبت است)




(۱) منبع جریان ثابتی (مخالف صفر) را با R_2 سری می‌کنیم.

(۲) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با L_2 سری می‌کنیم.

(۳) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با R_1 سری می‌کنیم.

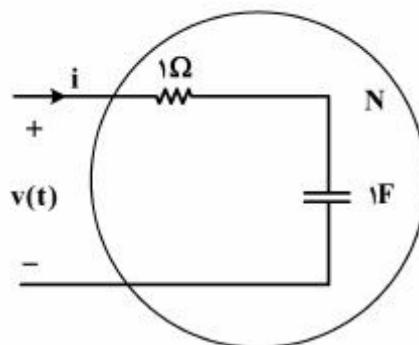(۴) چون فرکانس‌های طبیعی را نداریم نمی‌توان مشخص کرد.

- ۲۴- در حالت دائمی سینوسی با $v(t) = v_m \cos t$ ، مقدار ماکزیمم توان لحظه‌ای N برابر $p(t) = 1 + \sqrt{2}$ است. ماکزیمم مقدار آن چند آمپر است؟



$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$


- ۲۵- معادلات حالت مداری به صورت زیر داده شده است. اگر $s = -4$ یک فرکانس طبیعی مدار باشد، مقدار R چند اهم است؟

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -6 \\ 1 & -3 & -2 \\ R & -2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

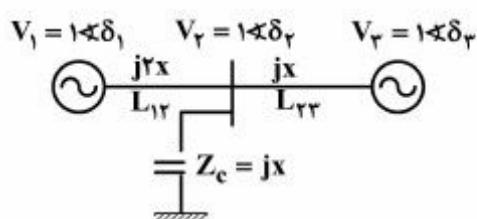۱) ۲
۴) ۲
۵) ۳
۶) ۴

تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی:

- ۲۶- در سیستم زیر، کدام رابطه برقرار باشد تا توان‌های راکتیو مصرفی خطوط L_{12} و L_{23} همواره با هم برابر باشند؟




$$2\cos\delta_2 - \cos\delta_1 = 1 \quad (1)$$

$$\cos\delta_2 - \cos\delta_1 = 1 \quad (2)$$

$$\cos\delta_2 = \cos\delta_1 \quad (3)$$

$$\cos\delta_2 - 2\cos\delta_1 = 1 \quad (4)$$

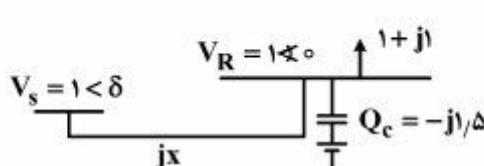- ۲۷- در شکل زیر، تزیق توان راکتیو $1/5pu$ توسط خازن سبب تساوی ولتاژ انتهای خط با ابتدای آن شده است. مقدار راکتانس خط چقدر است؟ کلیه مقادیر بر حسب $p.u$ در مبنای مشترک است.



$$0/4$$

$$0/6$$


$$0/8$$

$$1/4$$

- ۲۸- توابع هزینه افزایشی دو نیروگاه به صورت $IC_1 = 0/01P_1 + 10$, $IC_2 = 0/02P_2 + 12$ است. در یک شرایط معین بار شبکه، اگر تولید دو واحد به ترتیب برابر ۵۰۰ و ۴۰۰ باشد، برای رسیدن به پخش بار اقتصادی چه اقدامی باید انجام شود؟

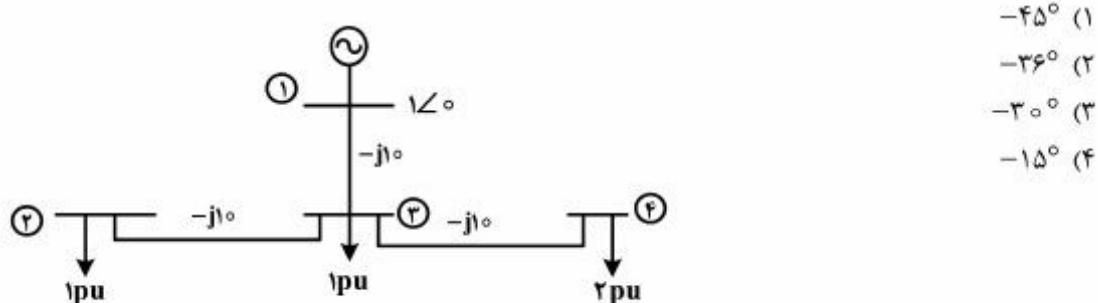- (۱) تولید واحد ۲ به میزان $166/7$ کاهش و تولید واحد ۱ به میزان $166/7$ افزایش باید.
- (۲) تولید واحد ۱ به میزان $166/7$ کاهش و تولید واحد ۲ به میزان $166/7$ افزایش باید.
- (۳) تولید واحد ۲ به میزان $133/3$ کاهش و تولید واحد ۱ به میزان $133/3$ افزایش باید.
- (۴) تولید واحد ۱ به میزان $133/3$ کاهش و تولید واحد ۲ به میزان $133/3$ افزایش باید.

- ۲۹ - در شبکه زیر اگر از پخش بار DC استفاده شود، زاویه ولتاژ شین ۴، چند درجه است ($\pi = ۳$)



- ۳۰ - برای یک بار سه فاز متعادل، فازورهای ولتاژ و جریان فاز به ترتیب برابر $\bar{V}_\phi = V \angle -\theta$ و $\bar{I}_\phi = I \angle -\theta$ است.

تحت کدام ضریب قدرت برای این بار، بیشینه توان لحظه‌ای تک‌فاز با بیشینه توان لحظه‌ای سه‌فاز برابر است؟

(۱) صفر

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۴) ۱

- ۳۱ - ثابت‌های عمومی یک خط انتقال به شرح زیر است:

$$A = D = 1 \text{ p.u.}, B = 0, C = 0$$

اگر اندازه ولتاژ ابتدا و انتهای خط برابر ۱ p.u باشد، با فرض آنکه زاویه بار 60° است ($\delta = 60^\circ$) ، مقدار توان راکتیوی که در انتهای خط باید تزریق یا جذب شود تا تبادل توان راکتیو خط در انتهای خط به صفر برسد، چقدر است؟

(۱) $5\sqrt{3}$ جذب توان راکتیو (راکتیو)

(۲) ۵ تزریق توان راکتیو (خازن)

(۳) ۵ جذب توان راکتیو (راکتیو)

(۴) $5\sqrt{3}$ تزریق توان راکتیو (خازن)

- ۳۲- در یک خط انتقال تکفاز که از هادی‌های استوانه‌ای تکی به شعاع r ساخته شده است، فاصله هادی‌های رفت و برگشت برابر D و ارتفاع هادی‌ها از زمین برابر h است. اگر ظرفیت خازنی واحد طول این خط برابر $\frac{\pi \epsilon_0}{\ln(\frac{D}{r_c})}$

باشد، در این صورت r_c برابر کدام است؟


$$r_c = r \left[1 + \frac{D}{\gamma h} \right] \quad (1)$$

$$r_c = r \left[1 + \left(\frac{D}{\gamma h} \right)^r \right] \quad (2)$$

$$r_c = r \sqrt{1 + \frac{D}{\gamma h}} \quad (3)$$

$$r_c = r \sqrt{1 + \left(\frac{D}{\gamma h} \right)^r} \quad (4)$$

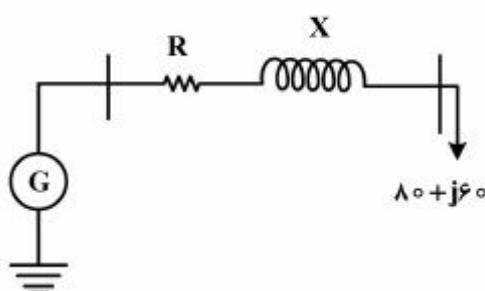- ۳۳- با نصب خازنی، ضریب توان مصرف کننده زیر به یک افزایش می‌یابد. در این صورت تلفات توان اکتیو در خط، چند درصد کاهش می‌یابد؟ ولتاژ مصرف کننده قبل و بعد از نصب خازن ثابت فرض می‌شود.



۲۰ (۱)


۳۶ (۲)

۶۴ (۳)

۸۰ (۴)

- ۳۴- در سیستم قدرت زیر، با توجه به مقادیر داده شده از ماتریس ژاکوبین پخش بار نیوتن - رافسون در یک تکرار خاص، مقدار V_3 در شروع آن تکرار، کدام است؟
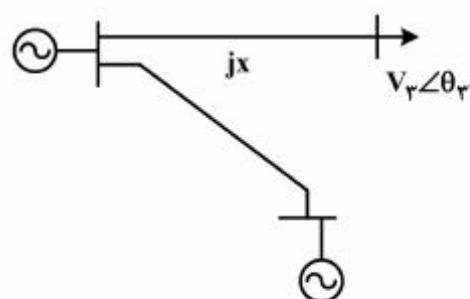
$$\frac{\partial P_r^{(k)}}{\partial V_r} = -1/\Delta, \quad \frac{\partial Q_r^{(k)}}{\partial \theta_r} = -1/3\Delta$$



$$V_r^{(k)} = 0.90 \text{ pu} \quad (1)$$

$$V_r^{(k)} = 0.95 \text{ pu} \quad (2)$$

$$V_r^{(k)} = 1.11 \text{ pu} \quad (3)$$

(4) با توجه به اطلاعات داده شده، V_3 قابل محاسبه نیست.

- ۳۵- در یک خط انتقال بلند، ولتاژهای ابتدا و انتهای خط در مقدار نامی کنترل می‌شوند. حد باریزی بر تثویر این خط برابر $\frac{P_0}{\sqrt{3}}$ می‌باشد که P_0 بار طبیعی خط است. اگر این خط با حفظ ولتاژ نامی در طرفین خط، بی‌بار شود، حد اکثر ولتاژ بی‌باری در طول خط چقدر خواهد شد؟ (خط انتقال بدون تلفات فرض شود و V_n ولتاژ نامی خط است).

$$\frac{\sqrt{3}}{2} V_n \quad (1)$$

$$2V_n \quad (2)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} V_n \quad (3)$$

$$V_n \quad (4)$$

ماشین‌های الکتریکی ۲:

- ۳۶- گشتاور بار کامل یک موتور القابی برابر 20 N.m است. چنانچه گشتاور بار کامل در لغزش 10° درصد رخ دهد. گشتاور بحرانی برای موتور چند نیوتن - متر است؟ مقاومت روتور 1Ω ، $R_r = R_t$ و راکتانس نشتی آن در حالت سکون $X_r = 2\Omega$ است.

$$24 \quad (1)$$

$$26 \quad (2)$$

$$48 \quad (3)$$

$$52 \quad (4)$$

- ۳۷- یک موتور القابی سه فاز به صورت دو قطب سربندی شده است و از یک منبع سه فاز متعادل 50° هرتز تغذیه می‌شود. در این شرایط میدان گردان دارای سرعت n_s دور در دقیقه است. در صورتی که سیم پیچی به نحوی سربندی شود که چهارقطب ایجاد کند و توسط جریان‌های سه‌فاز 250° هرتز با همان ترتیب فاز تغذیه شود، سرعت و جهت میدان گردان بر حسب دور در دقیقه کدام است؟

$$(1) 2/5n_s \text{ در همان جهت}$$

$$(2) 2/5n_s \text{ در جهت عکس}$$

$$(3) 5n_s \text{ در همان جهت}$$

$$(4) 5n_s \text{ در جهت عکس}$$

- ۳۸- ناحیه عملکرد پایدار حالت دائمی یک موتور القابی سه‌فاز شش قطبی، که از یک منبع 50°Hz تغذیه شده است بر حسب سرعت آن n_m با معادله $T_m = 1000 - n_m$ تقریب زده می‌شود. در صورتی که موتور با لغزش 10° درصد کار کند، توان مکانیکی موتور چند وات است؟ n_m بر حسب دور در دقیقه است.

$$(1) 150\pi$$

$$(2) 300\pi$$

$$(3) 1500\pi$$

$$(4) 3000\pi$$

- ۳۹- یک موتور القابی سه‌فاز ۶ قطبی، ۵۰ هرتز باری با گشتاور ثابت 100N.m را با سرعت 950 rpm می‌چرخاند. هرگاه بخواهیم این موتور همین بار را به سرعت 900 rpm بچرخاند، چه مقاومتی باید در هر فاز روتور اضافه کرد؟ از امپدانس استاتور چشم‌پوشی می‌شود. مقاومت سیم پیچی روتور 0.2 اهم بر فاز و نسبت دورهای روتور به استاتور یک فرض می‌شود.

- (۱) ۰/۱۰
(۲) ۰/۱۵
(۳) ۰/۲
(۴) ۰/۲۵

- ۴۰- حداقل بازده یک ترانسفورماتور تکفاز در 80 درصد بار کامل اتفاق می‌افتد. تلفات مسی بار کامل آن برابر 10 درصد توان خروجی اسمی است. بازده این ترانسفورماتور در بار اسمی و بار کاملاً اهمی، چند درصد است؟

- (۱) ۸۱
(۲) ۸۶
(۳) ۹۰
(۴) ۹۴

- ۴۱- ولتاژ اتصال کوتاه دو ترانسفورماتور 500kVA و 400kVA تکفاز با ولتاژهای اسمی یکسان به ترتیب 7.5 و 7.6 است. در عملکرد موازی، نسبت سهم بار آن‌ها برابر کدام است؟ نسبت $\frac{R}{L}$ در هر دو ترانسفورماتور یکسان است.

- (۱) ۱/۲۰
(۲) ۱/۲۵
(۳) ۱/۳۵
(۴) ۱/۵۰

- ۴۲- جریان راهاندازی یک موتور القابی 8 برابر جریان اسمی آن است و در بار کامل بالغش 3 درصد کار می‌کند. اگر این موتور از یک منبع با ولتاژ 70 درصد ولتاژ اسمی راه اندازی شود، نسبت گشتاور راهاندازی به گشتاور بار کامل چقدر می‌شود؟ از امپدانس استاتور چشم‌پوشی می‌شود.

- (۱) ۰/۶۷
(۲) ۰/۹۴
(۳) ۱/۳۴
(۴) ۱/۹۲

- ۴۳- سه آزمایش مدار باز به شرح زیر روی یک ترانسفورماتور تک فاز $220/110$ ولت، 50 هرتز انجام شده است:

- ۱- ترانسفورماتور از سمت فشار ضعیف به ولتاژ $V = 200$ هرتز متصل شده است. در این حالت توان مصرفی P_1 است.

۲- ترانسفورماتور از سمت فشار قوی به برق شهر ($220\text{V}, 50\text{Hz}$) متصل شده در این حالت توان مصرفی ترانسفورماتور P_2 است.

۳- ترانسفورماتور از سمت فشار قوی به ولتاژ $V = 220$ هرتز متصل شده است. در این حالت توان مصرفی ترانسفورماتور P_3 است.

رابطه P_1 ، P_2 و P_3 چگونه است؟ تلفات هیسترزیس متناسب با مجدور B فرض و از تلفات مس در بی‌باری چشم‌پوشی می‌شود.

$$P_1 > P_2 > P_3 \quad (1)$$

$$P_1 = P_2 < P_3 \quad (2)$$

$$P_1 < P_2 < P_3 \quad (3)$$

$$P_1 = P_2 > P_3 \quad (4)$$

- ۴۴- در یک ترانسفورماتور تک فاز، تلفات مسی، هیسترزیس و فوکو $1/4$ درصد، $5/7$ درصد و $5/5$ درصد توان خروجی در ولتاژ و فرکانس اسمی است. فرکانس منبع دو برابر و ولتاژ آن بهمراه امیدانس بار طوری تغییر داده می‌شود که ولتاژ خروجی دو برابر و جریان بار ثابت بماند. تلفات مسی، هیسترزیس و فوکو به ترتیب چند درصد مقدار جدید توان خروجی خواهد شد؟ تلفات هیسترزیس با مجدور B متناسب است.

$$1 \text{ و } 5/7 \text{ و } 5/5 \quad (1)$$

$$2 \text{ و } 5/7 \text{ و } 1/4 \quad (2)$$

$$3 \text{ و } 5/5 \text{ و } 1/4 \quad (3)$$

$$4 \text{ و } 1/4 \text{ و } 1/4 \quad (4)$$

- ۴۵- استاتوریک موتور القابی سه فاز، P قطب از منبع ولتاژ سه‌فاز با فرکانس f_s تغذیه می‌شود و یک میدان گردان با سرعت n_s دور بر ثانیه ایجاد می‌کند. رotor این ماشین با سرعت n_r دور بر ثانیه می‌چرخد. فرکانس ولتاژ القا شده در رotor (f_r)، سرعت میدان گردان بدنه رotor نسبت به Rotor (N_1) و سرعت میدان گردان Rotor نسبت به بدنه استاتور (N_2) عبارتند از:

N_2	N_1	دور در ثانیه	f_r سیکل بر ثانیه
n_s	$n_s - n_r$	$\frac{P}{2}(n_s - n_r)$	(۱)
$n_s - n_r$	$\frac{2}{P}(n_s - n_r)$	$\frac{2}{P}(n_s - n_r)$	(۲)
n_r	$\frac{P}{2}(n_s - n_r)$	$\frac{2}{P}(n_s - n_r)$	(۳)
$n_s - n_r$	$\frac{2}{P}(n_s - n_r)$	$\frac{P}{2}(n_s - n_r)$	(۴)

