



288

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی برق – کنترل (کد ۲۳۰۵)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – سیگنال‌ها و سیستم‌ها – سیستم‌های کنترل خطی)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفتدماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

ریاضیات مهندسی:

$$-\pi < x < \pi \text{ و } |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2} \quad \text{و} \quad -\pi < x < \pi \text{ و } x = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \quad -1$$

آنگاه سری فوریه مثلثاتی تابع $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x \leq 0 \end{cases}$ کدام است؟

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (1)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (2)$$


$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos((2k-1)x) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (-1)^k \sin(kx) \quad (4)$$

برای تابع نشان داده شده در شکل، چنانچه نمایش انتگرال فوریه آن را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\omega) \cos \omega x + B(\omega) \sin \omega x] d\omega$$

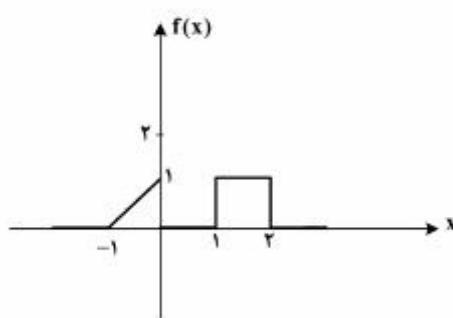آنگاه حاصل انتگرال $\int_0^\infty [A(\omega)]^2 d\omega$ کدام است؟



۱

$\frac{2}{3}\pi$

$\frac{2}{3}$

$\frac{2\pi}{3}$

$$I = \int_0^\infty f(x) \sin^2 x dx \quad \text{آنگاه } f(x) = \int_0^\infty \frac{\omega}{1+\omega^2} \sin \omega x d\omega \quad \text{اگر} \quad -3$$

$\frac{3\pi}{10}$

$\frac{3\pi}{5}$

$\frac{5\pi}{12}$

$\frac{8\pi}{25}$

-4 معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزئی $u_{xx} + u_{yy} + u_y - u = 0$ در داخل مستطیل $a < x < b$ و $0 < y < 1$ به همراه شرایط مرزی $u(x, 0) = 0$ و $u(a, y) = u(b, y) = 0$ داده شده است. اگر برای این مستله

$$u_k(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k u_k(x, y) \quad \text{کدام است؟}$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (1)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{2+\alpha_k^2}}{2} \quad (2)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b+x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (3)$$

$$(e^{ry} - e^{-ry}) \sin \alpha_k (b-x), \alpha_k = \frac{k\pi}{b-a}, r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4(1+\alpha_k^2)}}{2} \quad (4)$$

-5 برای حل مستله مقدار مرزی غیرهمگن داده شده با شرایط اولیه و مرزی همگن به صورت زیر:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1-x)\sin t = \frac{\partial u}{\partial t}, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = u(x, 0) = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0 \end{cases}$$

می‌توان از بسط فوریه به صورت زیر استفاده نمود.

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n(t) \sin(n\pi x), \quad F(x, t) = (1-x)\sin t = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin(n\pi x)$$

کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

$$U'_n(t) - n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (1)$$

$$U'_n(t) - n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\pi \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (2)$$

$$U'_n(t) + n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\pi \sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (3)$$

$$U'_n(t) + n^2 \pi^2 U_n(t) = \frac{\sin t}{n\pi}, \quad F_n(t) = \frac{1}{n\pi} \sin t \quad (4)$$

-۶ مسئله مقدار اولیه -
 $y(x,0) = e^{-|x|}$, $\frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = 0$ با شرایط اولیه $t > 0$, $-\infty < x < \infty$, $\frac{\partial^r y}{\partial t^r} = e^t \frac{\partial^r y}{\partial x^r}$ با

فرض آن که پاسخ مسئله به شکل $y(x,t) = \int_0^\infty [a(\omega) \cos(\omega x) + b(\omega) \sin(\omega x)] \cdot \cos(\omega c t) d\omega$ باشد، آنگاه $a(\omega)$ و $b(\omega)$ کدام است؟

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, b(\omega) = 0 \quad (2)$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, a(\omega) = 0 \quad (4)$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, a(\omega) = 0 \quad (1)$$

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}, b(\omega) = 0 \quad (3)$$

-۷ به ازای کدام ثابت‌های γ ، معادله دیفرانسیل با مشتق‌ات جزئی $\gamma w + \gamma w = 0$ دارای جواب کراندار غیر صفر

به صورت $w(x,y) = F(x)G(y)$ در تمام ربع اول صفحه xy می‌باشد؟

$$\gamma > 0 \quad (2)$$

$$\gamma < 0 \quad (1)$$

$$\text{مسئله جواب ندارد} \quad (4)$$

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \quad (3)$$

-۸ اگر $z = x + iy$ عدد مختلط باشد، آنگاه $\text{Im}\left(\frac{z}{\pi} \cdot \cosh z\right)$ کدام است؟

$$\frac{x}{\pi} \cosh x \cos y - \frac{y}{\pi} \sinh x \sin y \quad (1)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (2)$$

$$\frac{x}{\pi} \sinh x \cos y + \frac{y}{\pi} \cosh x \sin y \quad (3)$$

$$-\frac{x}{\pi} \sinh x \sin y + \frac{y}{\pi} \cosh x \cos y \quad (4)$$

-۹ اگر $\text{Im}(\log \frac{z-1}{z+1}) = c$ کدام است؟

کدام است؟

$$x^r + (y - \tan c)^r = \frac{1}{\cos^r c} \quad (2)$$

$$x^r + (y - \cot c)^r = 1 \quad (1)$$

$$x^r + (y - \tan c)^r = \tan^r c \quad (4)$$

$$x^r + (y - \cot c)^r = \frac{1}{\sin^r c} \quad (3)$$

-۱۰ حداقل مقدار $|e^{rz-i}|$ در ناحیه $|z| \leq \frac{1}{2}$ کدام است؟

$$1 \quad (1)$$


$$e \quad (2)$$

$$e^r \quad (3)$$


$$\frac{r}{e^r} \quad (4)$$

مدارهای الکتریکی او ۲:

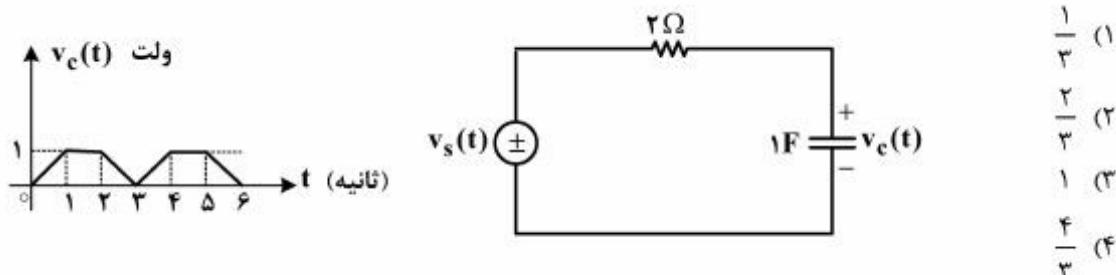- ۱۱ در مدار زیر، با توجه به شکل موج داده شده برای $v_c(t)$ ، اندازه توان متوسط منبع ولتاژ، چند وات است؟



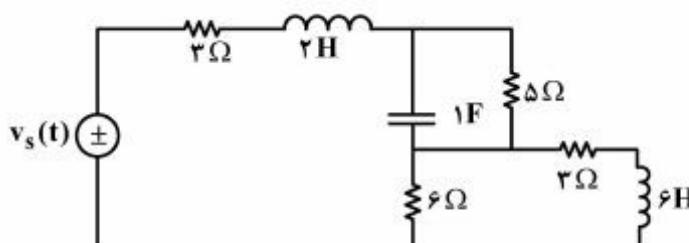- ۱۲ وقتی $v_s(t)$ به اندازه ۴ ولت به صورت ناگهانی زیاد می‌شود، کدام پی‌آمد ناگهانی را به دنبال دارد؟




(۱) ولتاژ سلف $2H$ و ولتاژ مقاومت 6Ω به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.

(۲) ولتاژ سلفهای $2H$ و $6H$ به ترتیب ۱ و ۳ ولت زیاد می‌شود.


(۳) فقط ولتاژ سلف $2H$ ، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.

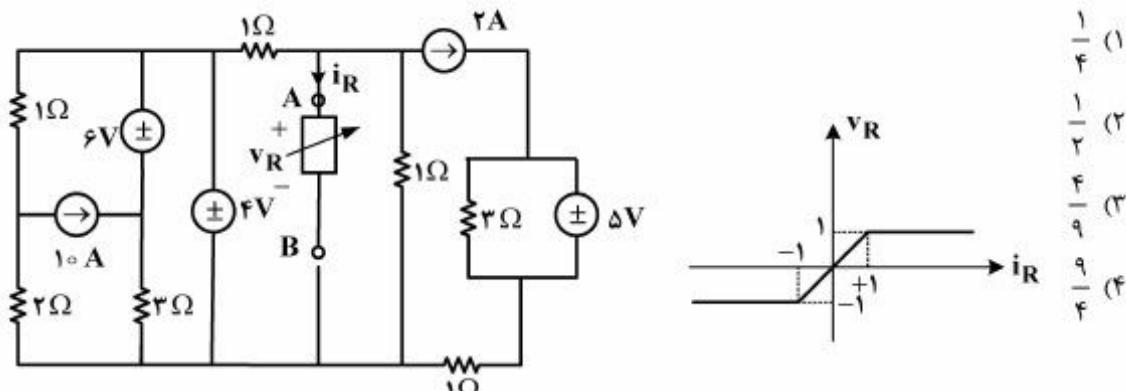(۴) فقط ولتاژ مقاومت 6Ω ، به اندازه ۴ ولت زیاد می‌شود.

- ۱۳ در مدار زیر، توان دریافتی توسط مقاومت غیرخطی بین A و B چند وات است؟



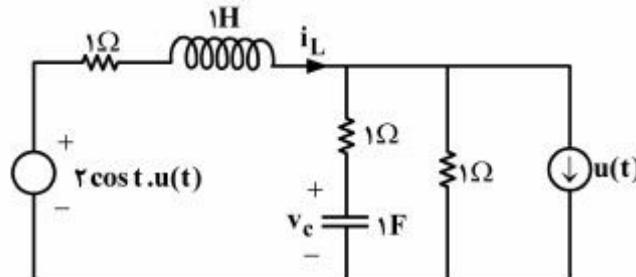- ۱۴ مدار زیر در $\bar{t} = \bar{0}$ با $v_c(\bar{0}) = 2V$ و $i_L(\bar{0}) = 2A$ کار خود را شروع می‌کند. در سریجام کار مدار، عاکزیمم مقدار i_L چند آمپر است؟ ($u(t)$ تابع پله واحد است).




$$\frac{1+\sqrt{3}}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{10}}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3+\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (4)$$

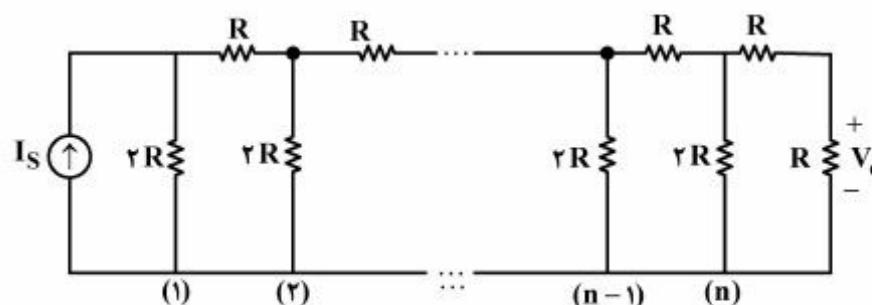- ۱۵ در مدار نردبانی زیر حداقل تعداد n چقدر باشد، تا ولتاژ V_0 در انتهای مدار کمتر از $20mV$ نشود؟ ($I_s = 10mA$ و $R = 1k\Omega$)



$$I_s = 10mA \quad (1)$$


$$n = 6 \quad (1)$$

$$n = 7 \quad (2)$$

$$n = 8 \quad (3)$$

$$n = 9 \quad (4)$$

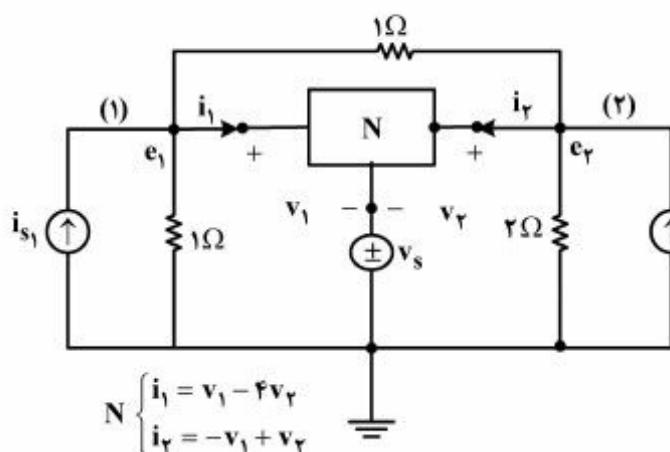- ۱۶ در مدار زیر، روابط مقاومت سه سر**N** به صورت زیر داده شده است. معادلات گره مدار، کدام است؟




$$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3v_s + i_{s1} \\ i_{s2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} is_1 + 4v_s \\ i_{s2} \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} + v_s \\ i_{s2} \end{bmatrix} \quad (3)$$


$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} + 4v_s \\ i_{s2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

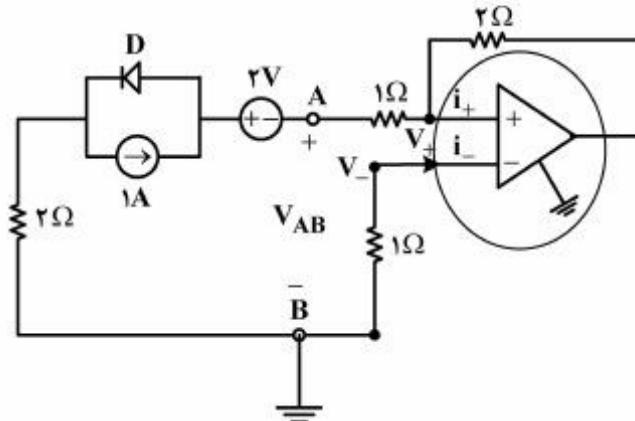-17 در مدار زیر، V_{AB} چند ولت است؟ (دیود D ایدنال فرض شود و برای آپ امپ: $i_+ = i_- = 0$ و $V_+ = V_-$)




- 1 (1) $-\frac{1}{2}$
- 2 (2) $-\frac{2}{3}$
- 3 (3) $\frac{1}{2}$
- 4 (4) 1

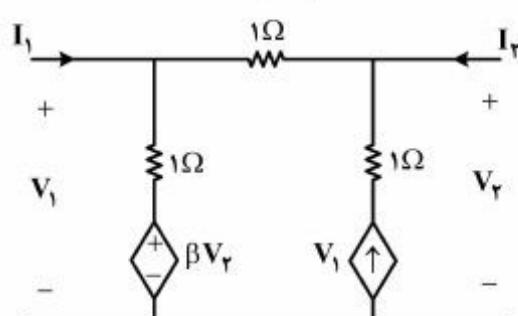-18 در دو قطبی زیر، مقدار β چقدر باشد، تا برای دو قطبی ماتریس امپدانس تعریف نشود؟




- 1 (1) -2
- 2 (2) -1
- 3 (3) 0
- 4 (4) 1

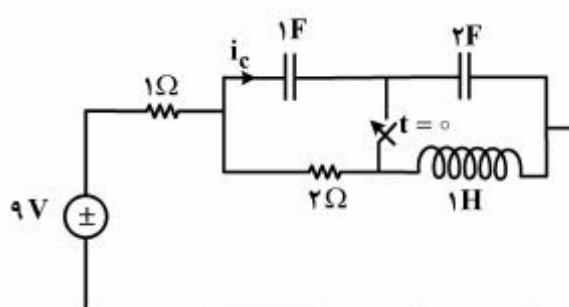-19 در مدار زیر، کلید برای مدت طولانی باز بوده و مدار به حالت دائمی خود رسیده است. در لحظه $t = 0$ کلید بسته می شود. در این حالت $(\frac{d}{dt})^n$ برابر کدام است؟




- 1 (1) 1
- 2 (2) 2
- 3 (3) 3
- 4 (4) 6

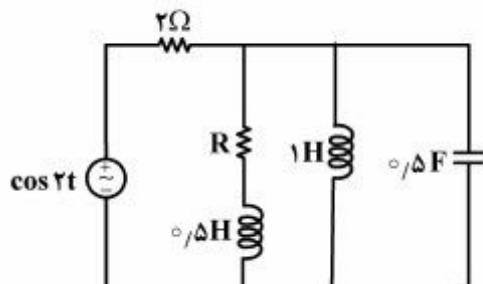-20 در مدار زیر مقدار R چند اهم باشد تا ضریب توان دیده شده از سرهای منبع برابر یک گردد؟



- 1 (1) 0
- 2 (2) 1
- 3 (3) 2
- 4 (4) 3

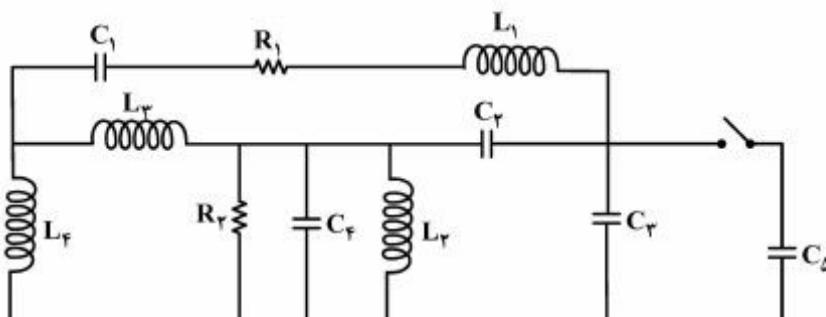-۲۱ در مدار زیر، مرتباً مدار و تعداد فرکانس‌های طبیعی غیرصفر «به ترتیب از راست به چپ» کدام است؟



۴,۷ (۱)

۵,۷ (۲)

۶,۸ (۳)

۶,۹ (۴)

-۲۲ در گراف مداری، مجموعه ولتاژ‌های صادق در قانون ولتاژ نسبت به یک درخت به صورت $\{v_k(t)\}$ و مجموعه جریان‌های صادق در قانون جریان نسبت به درخت دیگر به صورت $\{\hat{i}_k(t)\}$ است. با در نظر گرفتن تبدیل لاپلاس این ولتاژها و جریان‌ها، کدام رابطه درست است؟


$$\sum_k \hat{i}_k(s) \cdot v_k^*(s) = 0 \quad (1)$$

$$\sum_k v_k(s) \cdot \frac{d\hat{i}_k}{dt} = 0 \quad (2)$$

$$\sum_k v_k^* \cdot \hat{i}_k = 0 \quad (3)$$

$$\sum_k \hat{i}_k \cdot \frac{dv_k}{dt} = 0 \quad (4)$$

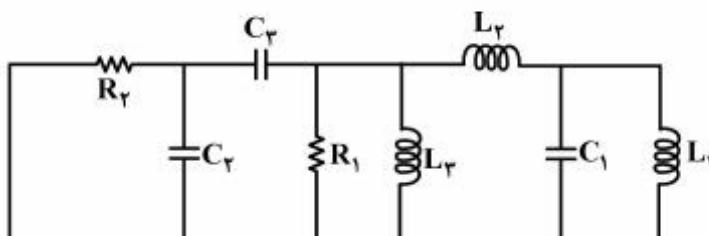-۲۳ برای مدار داده شده، در کدام یک از موارد زیر حالت دائمی ثابت وجود دارد؟ (مقادیر المان‌ها مثبت است)




(۱) منبع جریان ثابتی (مخالف صفر) را با R_2 سری می‌کنیم.

(۲) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با L_2 سری می‌کنیم.

(۳) منبع ولتاژ ثابتی (مخالف صفر) را با R_1 سری می‌کنیم.

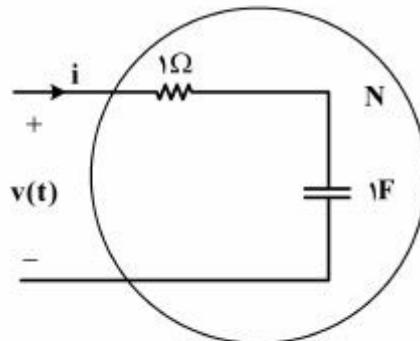(۴) چون فرکانس‌های طبیعی را نداریم نمی‌توان مشخص کرد.

- ۲۴- در حالت دائمی سینوسی با $v(t) = v_m \cos t$ ، مقدار ماکزیمم توان لحظه‌ای N برابر $p(t) = 1 + \sqrt{2}$ است. ماکزیمم مقدار آن چند آمپر است؟



- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴)

- ۲۵- معادلات حالت مداری به صورت زیر داده شده است. اگر $s = -4$ یک فرکانس طبیعی مدار باشد، مقدار R چند

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 1 & -2 & -2 \\ R & -2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

اهم است؟


- ۲ (۱)
۴ (۲)
۵ (۳)
۶ (۴)

سیگنال‌ها و سیستم‌ها:

- ۲۶- سیگنال $y(t)$ خروجی فیلتر پایین‌گذر ایدئال با فرکانس قطع ω_0 به ورودی $x(t) = \frac{1}{1+t^2}$ است. انرژی

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y^2(t) dt$$

یعنی ، برابر کدام است؟

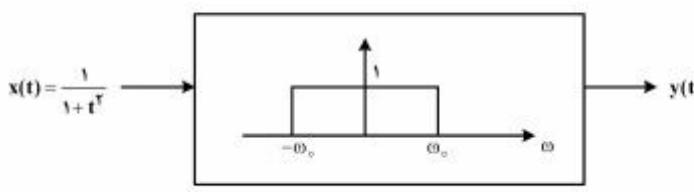

- $\pi^2(1 - e^{-\pi\omega_0})$ (۱)
 $\pi^2(1 - \frac{1}{2}e^{-\pi\omega_0})$ (۲)
 $\pi(1 - \frac{1}{2}e^{-\pi\omega_0})$ (۳)

$$\frac{\pi}{2}(1 - e^{-\pi\omega_0})$$
 (۴)

- ۲۷- پاسخ ضربه یک سیستم LTI با توصیف $y[n] = ay[n-1] + x[n]$ ، $|a| < 1$ برابر کدام است؟

- a^n (۱)
 $|a|^n u[n]$ (۲)
 $a^n u[n]$ (۳)
 $|a|^n$ (۴)

- ۲۸- کدام اظهار نظر زیر یک استنتاج صحیح می‌باشد؟ $u(t) = tu(t)$ تابع پله واحد

۱) پاسخ یک سیستم به ورودی $x(t) = tu(t)$ می‌باشد. این سیستم قطعاً غیرخطی می‌باشد.

۲) پاسخ یک سیستم به ورودی $e^{j\omega t}$ برابر $e^{j\omega t}$ است. این سیستم قطعاً LTI نمی‌باشد.

۳) پاسخ یک سیستم به ورودی $u(t+1)$ برابر $u(t)$ است. این سیستم قطعاً علی نمی‌باشد.

۴) پاسخ یک سیستم به ورودی $u(t-1)$ برابر $u(t)$ است. این سیستم قطعاً علی می‌باشد.

- ۲۹- در یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $[n]h$, تابع همبستگی ورودی $x[n]$ یا خروجی $y[n]$ به صورت:

$$\phi_{xy}[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n-m]$$

تعریف می‌شود که * علامت مزدوج است. اگر حروف بزرگ نشانگر تبدیل Z باشند، در حالت کلی $\Phi_{xy}(z)$ برابر کدام است؟

$$H^*\left(\frac{1}{z}\right)\Phi_{xx}(z) \quad (1)$$

$$H(z)\Phi_{xx}(z) \quad (2)$$

$$H\left(\frac{1}{z}\right)\Phi_{xx}(z) \quad (3)$$

$$H\left(\frac{1}{z}\right)\Phi_{xx}(z) \quad (4)$$

- ۳۰- پاسخ ضربه یک سیستم LTI زمان گستته برابر $\frac{1}{\gamma} u[n]$ می‌باشد. پاسخ این سیستم به ورودی زیر:

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^n & n \neq 2 \\ \frac{4}{3} & n = 2 \end{cases}$$

برابر کدام است؟

$$\frac{1}{3}((-1)^n + (\frac{1}{\gamma})^{n-2}u[n-2]) \quad (1)$$

$$\frac{1}{3}((-1)^n - (\frac{1}{\gamma})^{n-2}u[n-2]) \quad (2)$$

$$\frac{1}{3}((-1)^{n-2} + (\frac{1}{\gamma})^{n-2}u[n-2]) \quad (3)$$

$$\frac{1}{3}((-1)^{n-2} - (\frac{1}{\gamma})^{n-2}u[n-2]) \quad (4)$$

- ۳۱ - مقدار I در رابطه $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^r(\frac{\omega}{\tau})}{\sin^r(\frac{\omega}{\tau})} d\omega = I$ برابر کدام است؟

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۱۴π (۴)

۵π (۳)

- ۳۲ - $H(j\omega) \triangleq H_r(j\omega) + jH_i(j\omega)$, $h(t) = h_r(t) + jh_i(t)$ می‌باشد (اندیس‌های r , i نشانگر بخش‌های حقیقی و موهومی هستند). $h(t), t \geq 0$ برابر کدام است؟

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty H_i(j\omega) \cos(\omega t) d\omega \quad (1)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty H_r(j\omega) \sin(\omega t) d\omega \quad (2)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty H_r(j\omega) \cos(\omega t) d\omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty H_i(j\omega) \sin(\omega t) d\omega \quad (4)$$

- ۳۳ - رابطه ورودی - خروجی یک سیستم زمان - گسسته به صورت زیر است:

$$y[n] = \begin{cases} 2x[n], & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ باشد} \\ -x[n], & \text{اگر } n \text{ مضرب ۳ نباشد} \end{cases}$$

اگر $X(e^{j\omega})$ و $Y(e^{j\omega})$ ، به ترتیب، تبدیل فوریه گسسته $y[n], x[n]$ باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر بیان کننده رابطه این دو است؟

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{\tau} X(e^{j(\omega + \frac{\tau\pi}{\tau})}) + \frac{1}{\tau} X(e^{j(\omega - \frac{\tau\pi}{\tau})}) \quad (1)$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega + \frac{\tau\pi}{\tau})}) + X(e^{j(\omega - \frac{\tau\pi}{\tau})}) \quad (2)$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\frac{\omega+\tau\pi}{\tau}}) + X(e^{j\frac{\omega}{\tau}}) + X(e^{j\frac{\omega-\tau\pi}{\tau}}) \quad (3)$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{\tau} X(e^{j\frac{\omega+\tau\pi}{\tau}}) + X(e^{j\frac{\omega}{\tau}}) + \frac{1}{\tau} X(e^{j\frac{\omega-\tau\pi}{\tau}}) \quad (4)$$

- ۳۴ - سیگنال $x(t) = 1 + 2\cos(2\pi t) + 4\cos(4\pi t)$ را با سinx ضریب A و T برای آنکه $y(t) = 1 + 4\cos(4\pi t)$ باشد، برابر کدام است؟

$$h(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A \frac{\sin(\pi(\frac{t}{4T}))}{\pi t} \delta(t - nT)$$

مقادیر A و T برای آنکه $y(t) = 1 + 4\cos(4\pi t)$ باشد، برابر کدام است؟

$$A = \frac{\pi}{2}, T = \frac{\pi}{2} \quad (2)$$


(۴) امکان پذیر نیست.

$$A = \frac{1}{2}, T = \frac{1}{2} \quad (1)$$

(۳) $A = 1, T = 1$

- ۳۵ - برای هر $\omega_c \in \mathbb{R}$ خروجی سیستم S به ورودی $x(t) = e^{j\omega_c t}$ به صورت $y(t) = k(\omega_c)e^{j\omega_c t}$ است که (۱) S خطی است.
 یک ضریب ثابت وابسته به ω_c است. کدام گزینه لزوماً صحیح است؟
 (۲) S بدون حافظه است.
 (۴) هیچ کدام پایدار است.

سیستم‌های کنترل خطی:

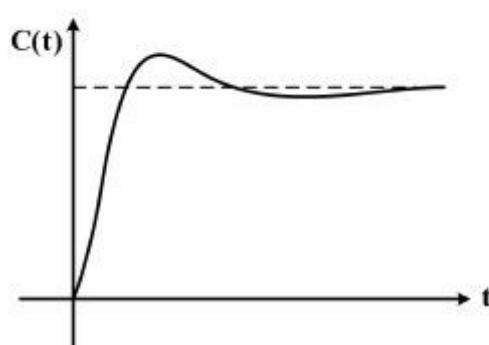

- ۳۶ - تابع تبدیل سیستمی با پاسخ پله زیر کدام است؟

$$G(s) = \frac{(s + \gamma)}{(s + 1)(s + \alpha)(s + \beta)}, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0 \quad (۱)$$


$$G(s) = \frac{(1-s)(s + \gamma)}{(s + 1)(s + \alpha)(s + \beta)}, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0 \quad (۲)$$

$$G(s) = \frac{(s + 1)(s + \gamma)}{(s + 1)(s + \alpha)(s + \beta)}, \quad \alpha, \beta, \gamma > 0 \quad (۳)$$

$$G(s) = \frac{(s + 1)(s + \gamma)}{(s + 1)(s^2 + \alpha s + 1)}, \quad \gamma > 0 \quad (۴)$$

- ۳۷ - تابع تبدیل حلقة $G(s) = \frac{k(s+1)}{s^2(s+12)}$ را که تحت فیدبک واحد قرار دارد، در نظر بگیرید. این سیستم در پاسخ به ورودی پله به ازای چند مقدار از بهره k ، ضریب میرایی معادل $7/0$ خواهد داشت؟

- (۱) هیچ
 (۲) یک
 (۳) سه
 (۴) دو




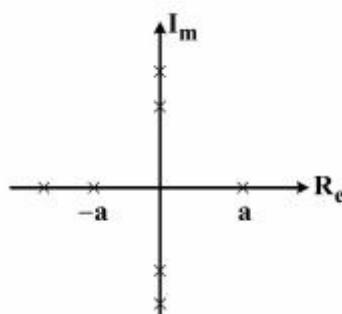


- ۳۸ - چه اتفاقی در آرایه راث، روی داده است؟

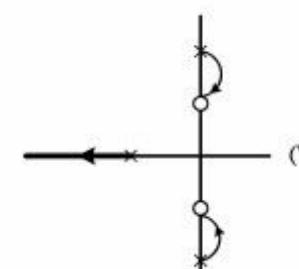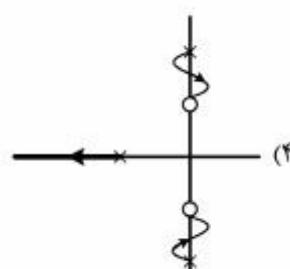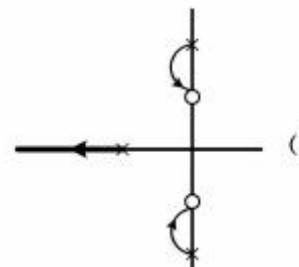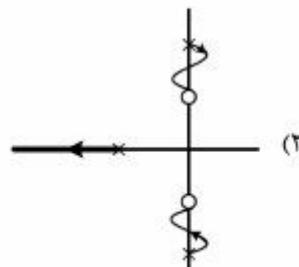- (۱) فاکتور زوج معادله مشخصه، از مرتبه ۴ است.
 (۲) تعداد تغییر علامت‌های بعد از سطر صفر یک می‌باشد.
 (۳) تعداد تغییر علامت‌های قبل از سطر صفر یک می‌باشد.
 (۴) دارای دو سطر صفر می‌باشد.

۳۹ - مکان هندسی ریشه‌های سیستم زیر کدام است؟





$$G(s) = K \frac{s^r + a^r}{(s + 1)(s^r + b^r)} \quad K > 0, a < b$$




۴۰ - پاسخ ضربه سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی به صورت زیر است:

$$h(t) = K_1 \delta(t) + (5e^{-5t} - K_2 e^{-2t}) u(t)$$

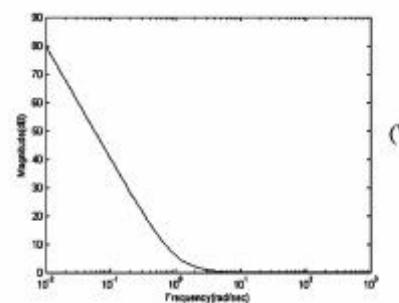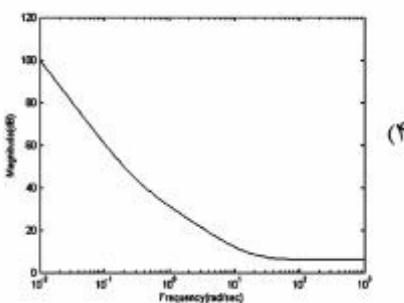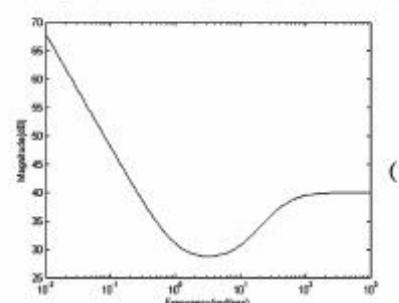
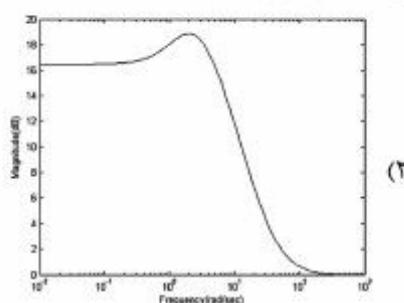
که در آن K_1, K_2 اعداد ثابت هستند. اگر خطای ماندگار این سیستم به ورودی‌های پله و شیب واحد صفر فرض شود، کدام نمودار معرف اندازه پاسخ فرکانسی حلقه باز این سیستم خواهد بود؟



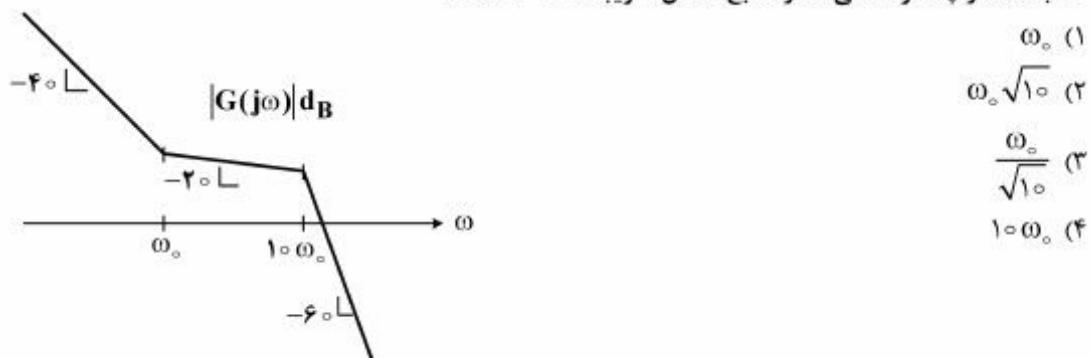
- ۴۱- مجانب‌های نمودار اندازه یک سیستم مینیمم فاز با بهره مثبت، به صورت زیر است. در صورتی که حد بهره سیستم ۱۰ باشد، در چه فرکانسی اندازه تابع انتقال تقریباً 20 dB است؟



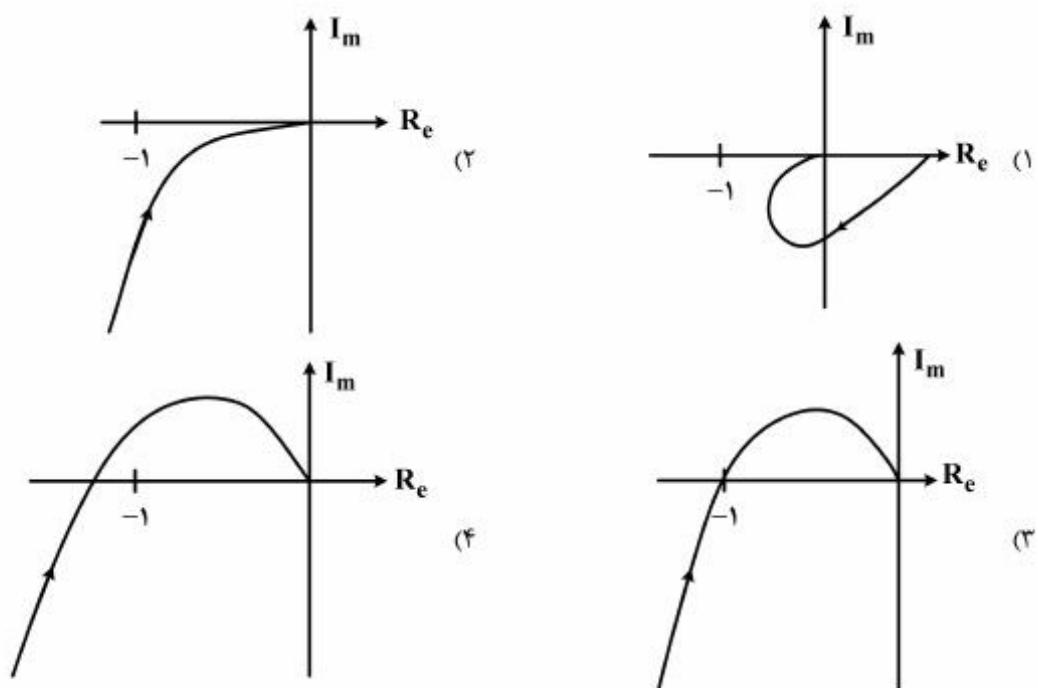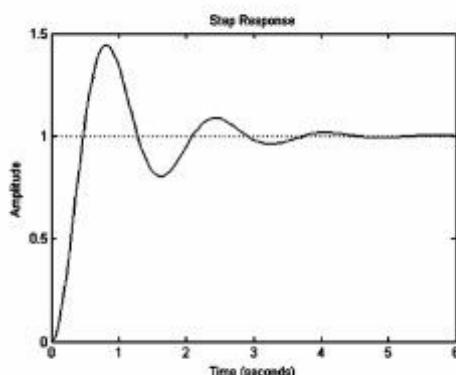
- ۴۲- پاسخ پله یک سیستم با فیدبک واحد در شکل زیر نشان داده شده است. کدام گزینه نشان دهنده دیاگرام قطبی تابع تبدیل حلقه باز این سیستم می‌باشد؟



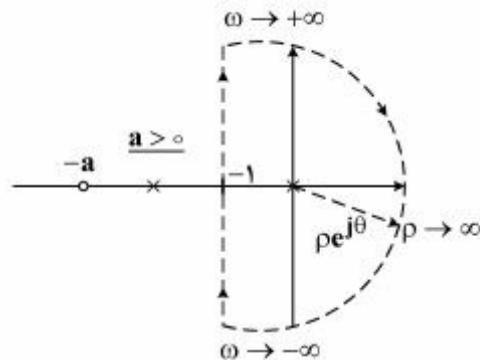- ۴۳- در شکل الف، مسیر بسته‌ای به همراه قطب و صفرهای حلقه باز یک سیستم مشخص شده است. نگاشت این مسیر توسطتابع تبدیل حلقه باز این سیستم در شکل ب نمایش داده شده است. کدام گزینه برای سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی صحیح است؟



(الف)




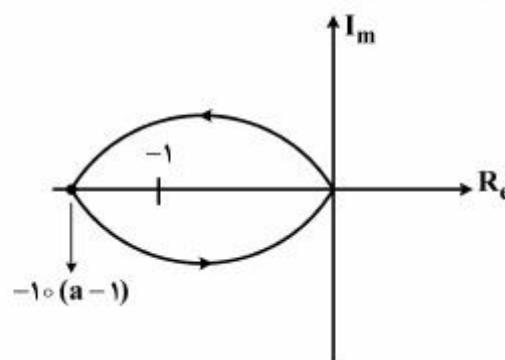


(ب)

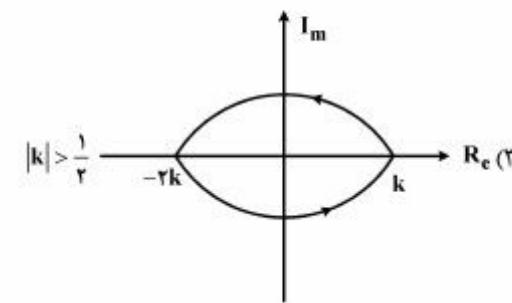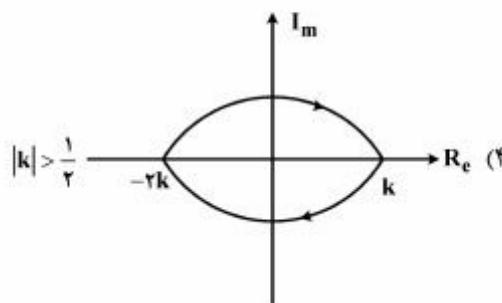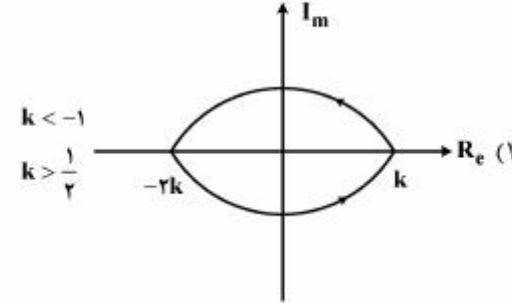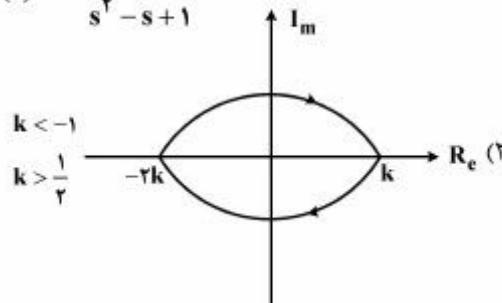
- ۱) برای $a > 2$ خطای حالت دائم برای ورودی شیب بینهایت می‌گردد.
- ۲) برای $1/a > 1/1$ زمان نشت تقریبی سیستم حلقه بسته کمتر از ۴ ثانیه است.
- ۳) برای $1/a < 1/1$ قطعاً بالازدگی در پاسخ پله وجود ندارد.
- ۴) برای $1/a > 1/1$ سیستم حلقه بسته ناپایدار است.

- ۴۴- دیاگرام قطبی تابع تبدیل زیر و محدوده پایداری سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد، کدام است؟

$$GH(s) = \frac{k(s^r + 2s + 1)}{s^r - s + 1}$$



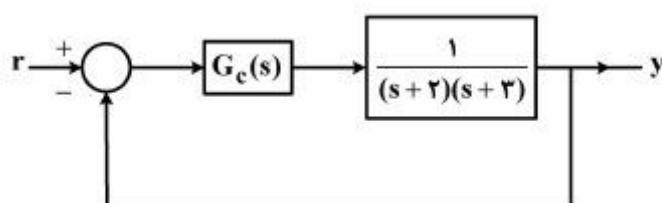- ۴۵ در سیستم کنترل زیر جبران‌ساز $G_c(s)$ به چه صورت انتخاب شود تا خطای حالت ماندگار سیستم به ازای ورودی پله واحد صفر و حد بهره سیستم دقیقاً برابر ۳ شود؟



$$G_c(s) = \frac{\Delta}{s} + 1 \quad (1)$$

$$G_c(s) = \frac{3}{s} + 1 \quad (2)$$

$$G_c(s) = \frac{1}{s} \quad (3)$$

$$G_c(s) = \frac{3}{s+1} \quad (4)$$