

کد کنترل

288

E



288E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

صبح جمعه  
۱۳۹۶/۱۲/۴  
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - سال ۱۳۹۷

رشته مهندسی برق - مخابرات (کد ۲۳۰۲)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضیات مهندسی - مسدهای الکتریکی او ۲ - الکترومغناطیس - سیگنال ها و سیستمها	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابری رفتار می شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

۱- تابع متناوب  $f$  در یک دوره تناوب به صورت  $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq a \\ 2a - x, & a < x < 2a \end{cases}$ ، تعریف شده است. سری فوریه

مثلهای این تابع کدام است؟

$$\frac{a}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (1)$$

$$\frac{a}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2a}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{a} + \frac{2a}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{a} \right] \quad (2)$$

$$\frac{a}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{\pi^2 (2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{a} \quad (3)$$

$$\frac{a}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (4)$$

۲- به ازای کدام مجموعه مقادیر از  $\alpha$  جواب معادله زیر، شکل نوسانی خواهد داشت؟

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + \alpha u_t + u = 0 & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 & \forall t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & u_t(x, 0) = g(x); 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$[-\sqrt{1+\pi^2}, \sqrt{1+\pi^2}] \quad (1)$$

$$[-2\sqrt{1+\pi^2}, 2\sqrt{1+\pi^2}] \quad (2)$$

$$(-\infty, 4 + 4\pi^2) \quad (3)$$

$$(-\infty, 2 + 2\pi^2) \quad (4)$$

۳- با جایگزینی  $u(x, y) = w(x, y)e^{-(bx+ay)}$ ، معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم

$$u_{xy} + au_x + bu_y + cu = 0$$

به کدام صورت در می آید؟

$$e^{-(bx+ay)} w_{xy} + (c - ab)w = 0 \quad (1)$$

$$w_{xy} + (c - ab)e^{-(bx+ay)} w = 0 \quad (2)$$

$$w_{xy} + (c + ab)w = 0 \quad (3)$$

$$w_{xy} + (c - ab)w = 0 \quad (4)$$

۴- برای پاسخ مسئله  $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & 0 < x < \frac{\pi}{2}, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin x, u_t(x, 0) = \cos x \\ u_x(0, t) = 0, u(\frac{\pi}{2}, t) = 0 \end{cases}$ ، حاصل عبارت  $u(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ ، کدام است؟

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} + 1 \quad (2)$$

$$2\sqrt{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

۵- در میله‌ای به طول  $L = \pi$ ، معادله حرارت با شرایط زیر داده شده است. دمای  $u$  در زمان  $t = 1$  و مکان  $x = \frac{L}{4}$ ،

کدام است؟

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = \sin(\frac{2\pi}{L}x) \end{cases}$$

$$e^{-4} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-1} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-4} \quad (3)$$

$$e^{-1} \quad (4)$$

۶- می دانیم  $f(z)$  یک تابع تام و  $\operatorname{Re}[f(z)] = u(x, y) = \alpha_1 x^2 + \alpha_2 x^2 y + \alpha_3 xy^2 + \alpha_4 y^3 + \beta_1 x + \beta_2 y$  است.

در این صورت روابط بین ضرایب  $\alpha_k$  و  $\beta_k$  در حالت کلی کدام است؟

$$\alpha_2 = -3\alpha_4, \alpha_3 = -3\alpha_1, \beta_2, \beta_1 \text{ دلخواه} \quad (1)$$

$$\alpha_2, \alpha_1 \text{ صفر و بقیه ضرایب دلخواه} \quad (2)$$

$$\alpha_2, \alpha_3 \text{ صفر و بقیه ضرایب دلخواه} \quad (3)$$

$$\alpha_k \text{ ها صفر, } \beta_2, \beta_1 \text{ دلخواه} \quad (4)$$

۷- مکان هندسی نقاطی از صفحه مختلط که در رابطه  $\left| \frac{z-1+i}{2z-3i} \right| = \frac{1}{2}$  صدق می کنند، کدام است؟

- (۱) بیضی  
(۲) خط مستقیم  
(۳) دایره  
(۴) هذلولی

۸- حاصل انتگرال زیر روی مسیر بسته C (دایره به مرکز مبدأ و شعاع واحد)، کدام است؟

$$I = \oint_C \operatorname{Re}\{z\} + i \operatorname{Im}\{z\} dz$$

- (۱)  $\pi$   
(۲)  $i\pi$   
(۳)  $i\frac{\pi}{2}$   
(۴)  $\frac{\pi}{2}$


۹- اگر C مرز  $|z|=3$  در جهت مثلثاتی باشد، آنگاه مقدار انتگرال  $\oint_C \frac{dz}{z^2 \sin z}$ ، کدام است؟

- (۱)  $\pi i$   
(۲)  $2\pi i$   
(۳)  $\frac{\pi i}{2}$   
(۴)  $\frac{\pi i}{3}$

۱۰- مقدار مانده تابع مختلط  $f(z) = \frac{1}{\sin^2(z)} + \frac{1}{1-\cos(z)}$  در نقطه  $z=0$ ، کدام است؟

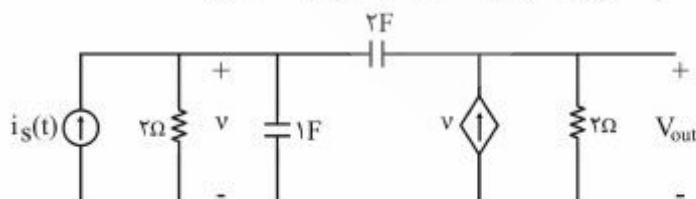
- (۱) صفر  
(۲)  $\frac{1}{2}$   
(۳)  $\frac{1}{6}$   
(۴) ۱

۱۱- اعمال کدام ورودی  $i_s(t)$  به مدار زیر، فقط فرکانس های طبیعی مدار را در خروجی ظاهر می کند؟



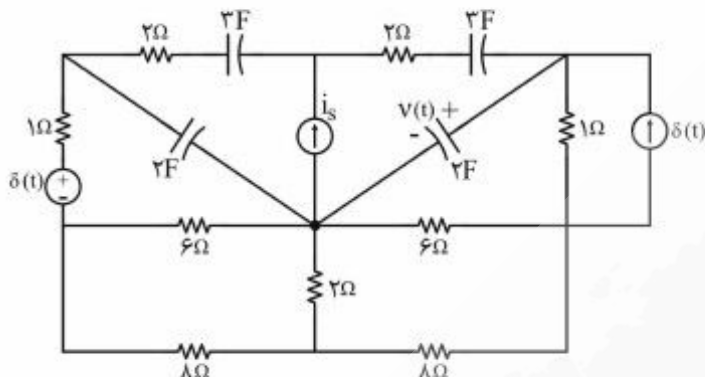
- (۱)  $e^{-\sigma/25t} u(t)$   
(۲)  $e^{-\sigma/5t} u(t)$   
(۳)  $e^{-t} u(t)$   
(۴)  $e^{-2t} u(t)$

۱۲- در مدار زیر، منبع جریان ورودی،  $i_s = 2\delta(t)$ ، و شرایط اولیه صفر است. کدام گزینه برای معادله ولتاژ خازن ۲ فارادی  $v(t)$  صحیح است؟



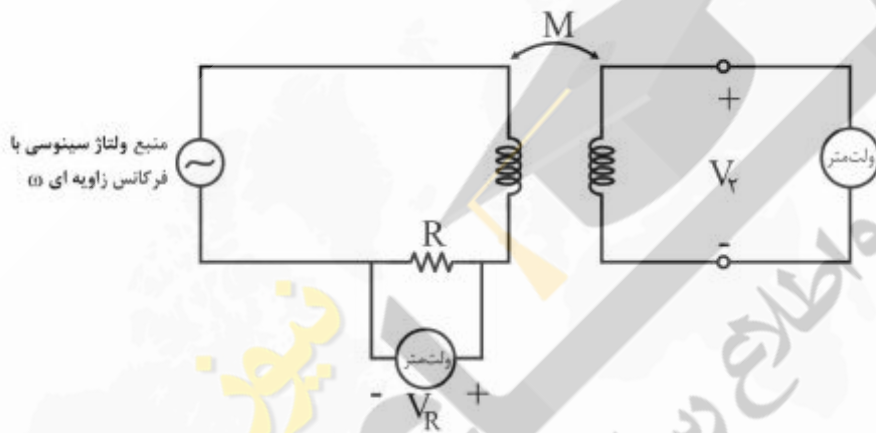
- (۱)  $\frac{3}{5} e^{-\frac{t}{10}} u(t)$
- (۲)  $-\frac{3}{5} e^{-\frac{t}{10}} u(t)$
- (۳)  $\frac{4}{5} e^{-\frac{t}{5}} u(t)$
- (۴)  $-\frac{4}{5} e^{-\frac{t}{5}} u(t)$

۱۳- برای اندازه‌گیری اندوکتانس متقابل  $M$  در آزمایشگاه، اندازه‌گیری‌های ولتاژ به صورت زیر انجام شده است. مقدار  $M$  برابر کدام است؟




- (۱)  $\frac{R}{2\omega} \left| \frac{V_r}{V_R} \right|$
- (۲)  $\frac{2R}{\omega} \left| \frac{V_r}{V_R} \right|$
- (۳)  $\frac{R}{\omega} \left| \frac{V_r}{V_R} \right|$
- (۴)  $\frac{R}{\omega} \left| \frac{V_R}{V_r} \right|$

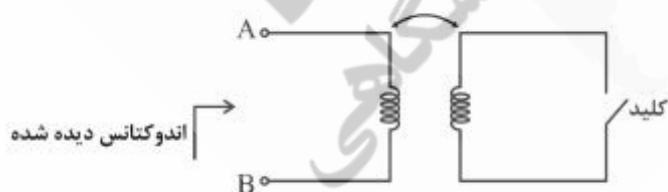۱۴- برای اندازه‌گیری ضریب تزویج  $k$  یک جفت سلف تزویجی از مدار زیر استفاده شده است. اندازه اندوکتانس دیده شده از دو سر  $A$  و  $B$ ، در حالتی که کلید باز است برابر  $L_{oc}$  و در حالتی که کلید بسته است، برابر  $L_{sc}$  اندازه‌گیری شده است. مقدار ضریب تزویج  $k$ ، کدام است؟



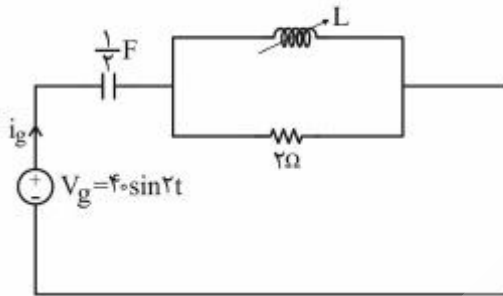- (۱)  $\sqrt{1 - \frac{L_{oc}}{L_{sc}}}$
- (۲)  $1 - \frac{L_{oc}}{L_{sc}}$
- (۳)  $1 - \frac{L_{sc}}{L_{oc}}$
- (۴)  $\sqrt{1 - \frac{L_{sc}}{L_{oc}}}$

۱۵- در مدار زیر، مقدار اندوکتانس سلف  $L$  قابل تنظیم چقدر باشد تا در حالت دائمی سینوسی جریان  $i_g$  با ولتاژ  $v_g$




هم فاز باشد؟ در همین حالت دامنه  $i_g$  چقدر است؟

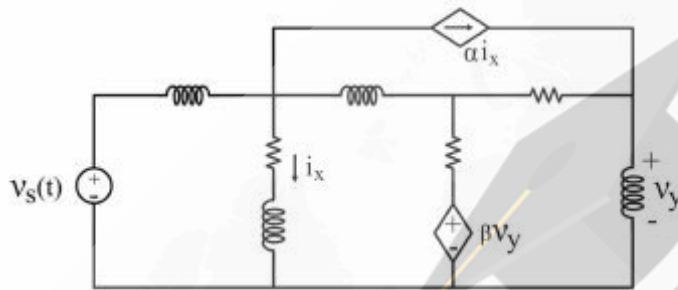- (۱)  $20\text{ A}, 2\text{ H}$
- (۲)  $40\text{ A}, 2\text{ H}$
- (۳)  $40\text{ A}, 1\text{ H}$
- (۴)  $20\text{ A}, 1\text{ H}$

۱۶- در شکل زیر، اگر مقادیر همه سلفها و مقاومتها دوبرابر شوند و منابع نایسته ثابت باشند، مقادیر  $\alpha$  و  $\beta$  را

چگونه تغییر دهیم تا ولتاژ شاخه‌های شبکه، بدون تغییر باقی بماند و جریان شاخه‌ها نصف شود؟




- (۱)  $\alpha$  ثابت و  $\beta$  دوبرابر شود.
- (۲)  $\alpha$  دوبرابر و  $\beta$  ثابت باشد.
- (۳)  $\alpha$  و  $\beta$  هر دو دوبرابر شوند.
- (۴)  $\alpha$  و  $\beta$  ثابت بمانند.

۱۷- در مدار زیر، دیود  $D$  ایدئال و کلید در وضعیت  $OA$  می‌باشد. با شرایط اولیه صفر اگر کلید به مدت ۲ ثانیه در

وضعیت  $OB$  قرار گیرد و سپس به وضعیت قبلی برگردد، پس از چند ثانیه (بعد از قرار گرفتن مجدد کلید در

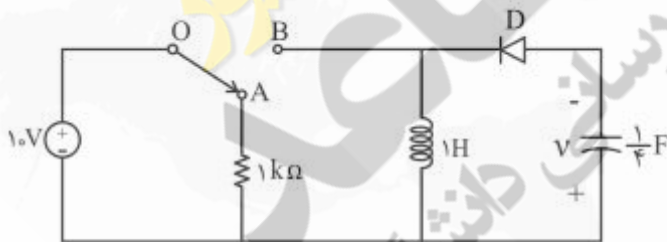
وضعیت  $OA$ ) انرژی‌های ذخیره شده در سلف و خازن یکسان خواهد بود؟



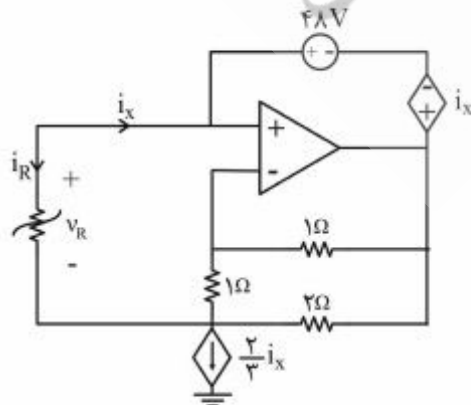- (۱)  $\frac{\pi}{8}$
- (۲)  $\frac{\pi}{4}$
- (۳)  $\frac{3\pi}{4}$
- (۴)  $\frac{\pi}{2}$



۱۸- در مدار زیر مقاومت غیرخطی  $R$  با مشخصه  $V_R = 6i_R^2 - \frac{2}{3}i_R$  توصیف می‌شود. با فرض این‌که تقویت‌کننده

عملیاتی ایدئال باشد، جریان  $i_x$  چند آمپر است؟



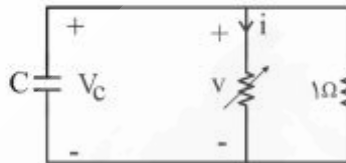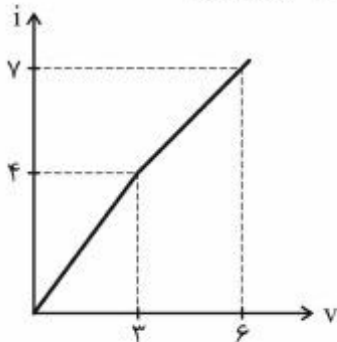- (۱)  $-4$
- (۲)  $-2$
- (۳)  $0$
- (۴)  $\frac{2}{18}$

۱۹- خازن  $C = 0.5 \text{ F}$  را به‌طور موازی با یک مقاومت  $1 \text{ اهم}$  و یک مقاومت غیرخطی با مشخصه زیر متصل کرده‌ایم. ولتاژ اولیه خازن  $V_C(0^-) = 5 \text{ V}$  است. زمان لازم برای رسیدن ولتاژ خازن به  $3 \text{ V}$  کدام است؟




(۱)  $\frac{1}{4} \ln\left(\frac{9}{5}\right)$

(۲)  $\frac{1}{4} \ln\left(\frac{11}{5}\right)$

(۳)  $\frac{1}{4}$

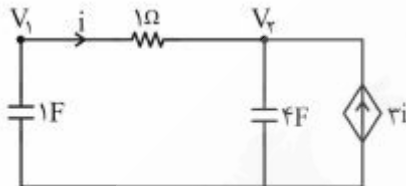(۴)  $\frac{1}{4} \ln\left(\frac{13}{11}\right)$

۲۰- اگر  $V_1(0^+) = 5 \text{ V}$  و  $V_2(0^+) = -5 \text{ V}$  باشد، جریان  $i$  در مدار زیر برای  $t > 0$  کدام است؟



(۱)  $10e^{-5t}$

(۲)  $10e^{-0.75t}$

(۳)  $10e^{-2t}$

(۴) ۰

۲۱- اگر  $v(t) = \frac{3}{4} \cos 6t$  باشد، توان متوسط مصرف‌شده در یک دوره تناوب در مقاومت غیرخطی  $i-v$ ، چند وات است؟



(۱) صفر


(۲)  $\frac{1}{4}$

(۳)  $\frac{9}{16}$


(۴) ۱

۲۲- در مدار زیر، دوقطبی  $N$  یک مدار RLC است. هرگاه  $i_s(t) = e^{-2t}u(t)$  باشد، ولتاژ حالت صفر،  $v(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$  به‌دست می‌آید. ولتاژ حالت صفر  $v(t)$  برای  $0 < t < 2$  به ورودی  $i_s(t)$  در شکل ب

کدام است؟

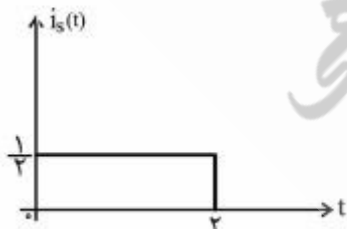

شکل (ب)

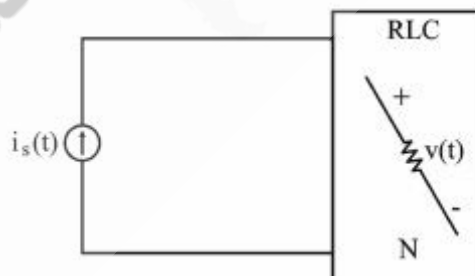

شکل (الف)


(۱)  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-t}$

(۲)  $1 - \frac{1}{2}e^{-t}$

(۳)  $e^{-t} - e^{-2t}$

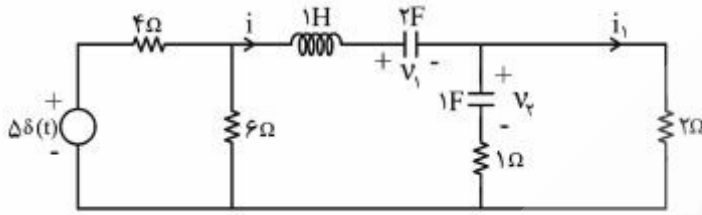
(۴)  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$

۲۳- در مدار زیر شرایط اولیه به صورت  $v_1(0^-) = 2V$ ،  $v_2(0^-) = 4V$  و  $i(0^-) = 2A$  است.  $i_1(0^+)$  چند آمپر است؟




- ۳ (۱)
- ۲ (۲)
- ۴ (۳)
- ۶ (۴)

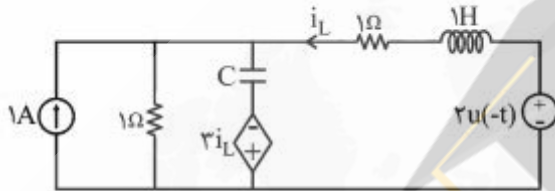۲۴- در مدار زیر، مقدار  $\frac{d^2 i_L}{dt^2}(0^+)$  کدام است؟




- +۴ (۱)
- +۳ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

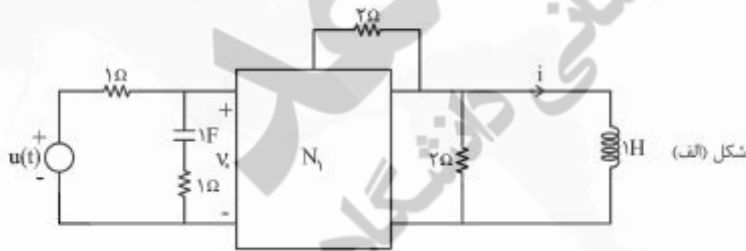۲۵- در مدار (الف) جریان حالت صفر  $i = (2e^{-t} - 3e^{-4t} + 1)u(t)$  را داریم. در مدار (ب)  $v_o(t)$  در حالت صفر کدام است؟



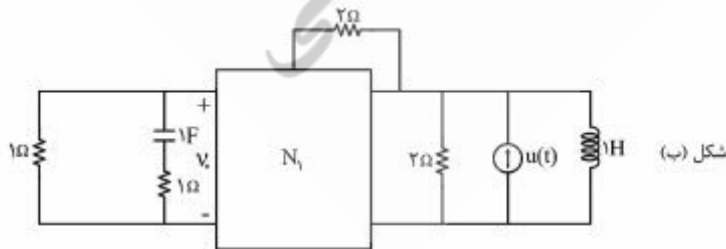- $(-2e^{-t} + 12te^{-4t})u(t)$  (۱)
- $(2e^{-t} - 3e^{-4t})u(t)$  (۲)
- $(2te^{-t} - 3e^{-4t})u(t)$  (۳)
- $(-2e^{-t} + 12e^{-4t})u(t)$  (۴)



شکل (ب)



۲۶- پوسته‌ای کروی به مرکز مبدأ مختصات و به شعاع  $a$  دارای توزیع بار سطحی با چگالی  $\sigma(\theta, \varphi) = \sigma_0 \sin \theta \cos \varphi$  است که  $\sigma_0$  مقداری ثابت است و  $\theta$  و  $\varphi$  متغیرهای مختصات کروی هستند.

پتانسیل الکتریکی ناشی از این توزیع بار در نقاط بسیار دور از کره، با کدام گزینه بیان می‌شود؟


$$\frac{\sigma_0 a^3 \sin \theta \cos \varphi}{3\epsilon_0 r^3} \quad (1)$$

$$\frac{\sigma_0 a^3 \sin \theta \cos \varphi}{3\epsilon_0 r^2} \quad (2)$$

$$\frac{\sigma_0 a^3 \cos \theta \sin \varphi}{3\epsilon_0 r^2} \quad (3)$$

$$\frac{\sigma_0 a^3 \sin \theta \cos \varphi}{3\epsilon_0 r} \quad (4)$$

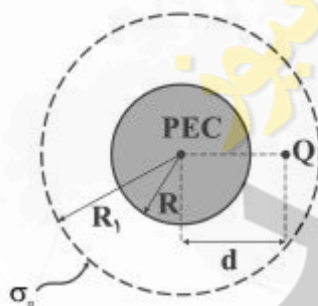۲۷- بار نقطه‌ای  $Q$  مطابق شکل زیر به فاصله  $d$  از مرکز یک کره رسانای بدون بار و مجزا به شعاع  $R$  در فضای آزاد مفروض است. بار کروی پوسته‌ای به چگالی سطحی ثابت  $\sigma_0$  (کولمب بر مترمربع) به صورت هم‌مرکز با کره رسانا و به شعاع  $R_1$  ( $R_1 > d > R$ ) حول این مجموعه قرار داده می‌شود. اختلاف کار لازم برای تشکیل این پوسته بار نسبت به کار لازم برای ساختن آن در فضای خالی، کدام است؟



$$\frac{\sigma_0 Q R_1^2}{\epsilon_0 d} \quad (1)$$

$$\frac{\sigma_0 Q R_1^2}{\epsilon_0 (d - \frac{R^2}{d})} \quad (2)$$

$$-\frac{\sigma_0 Q R_1^2}{2\epsilon_0 d} \quad (3)$$

۲۸- خازن استوانه‌ای هم‌محور بسیار طویل به شعاع رسانای داخلی  $a$  و شعاع رسانای بیرونی  $c$ ، در فضای آزاد مفروض است. ناحیه  $a < r < b < c$  از یک توزیع ثابت دوقطبی‌ها با بردار قطبش الکتریکی  $\vec{P} = k\vec{r}$  پر شده است. محور ساختار منطبق بر محور  $z$  و  $\vec{r}$  بردار مکان در دستگاه استوانه‌ای است. اگر رساناهای داخلی و بیرونی اتصال کوتاه شوند، چگالی بار آزاد در واحد طول رسانای داخلی چقدر است؟

$$\frac{k\pi(b^2 - a^2)}{\ln\left(\frac{c}{a}\right)} \quad (1)$$


$$\frac{k\pi a^2(b^2 - a^2)}{c^2 - b^2} \quad (2)$$

$$\frac{ka^2 \ln\left(\frac{b}{a}\right)}{\ln\left(\frac{c}{a}\right)} \quad (3)$$

$$0 \quad (4)$$

۲۹- الکتروود رسانای کاملی به شکل کره با شعاع  $a$  به صورت متقارن، بین دو نیم فضا با رسانایی ویژه و گذردهی الکتریکی  $\sigma_1$  و  $\epsilon_1$  و  $\sigma_2$  و  $\epsilon_2$  قرار گرفته است. این الکتروود به پتانسیل  $V_0$  نسبت به بی‌نهایت وصل می‌شود. اگر چگالی بار آزاد سطحی روی کره در نیمه واقع در محیط ۱ را با  $\rho_{s1}$  و چگالی بار آزاد سطحی در نیمه واقع در

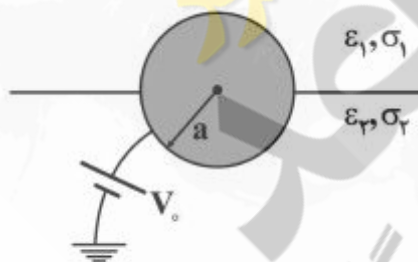محیط ۲ را با  $\rho_{s2}$  نشان دهیم، نسبت  $\frac{\rho_{s1}}{\rho_{s2}}$  کدام است؟




$$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \quad (1)$$

$$\frac{\epsilon_1 \sigma_2}{\epsilon_2 \sigma_1} \quad (2)$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \quad (3)$$

$$\frac{\epsilon_1 \sigma_1}{\epsilon_2 \sigma_2} \quad (4)$$

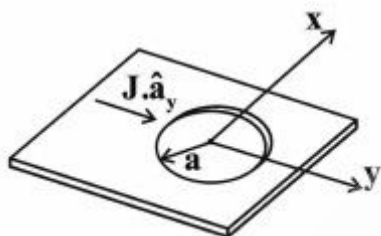۳۰- در شکل زیر، بر روی صفحه‌ای نامحدود، به ضخامت ناچیز و رسانایی ویژه  $\sigma$ ، جریانی با چگالی  $\mathbf{J} = J_0 \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{A}{m}\right)$  عبور می‌کند. در صورتی که حفره‌ای به قطر  $2a$  در این صفحه ایجاد شود، در مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \phi, z)$  توزیع پتانسیل روی صفحه، کدام است؟ مرکز حفره منطبق بر مبدأ مختصات و صفحه رسانا در صفحه  $xy$  است.



$$\frac{J_0}{\sigma} \left(a - \frac{\rho^2}{a}\right) \sin \phi \quad (1)$$

$$-\frac{J_0}{\sigma} \left(\rho - \frac{a^2}{\rho}\right) \sin \phi \quad (2)$$

$$-\frac{J_0}{\sigma} \left(\rho + \frac{a^2}{\rho}\right) \sin \phi \quad (3)$$

$$-\frac{J_0}{\sigma} \left(a + \frac{\rho^2}{a}\right) \sin \phi \quad (4)$$

۳۱- نیمی از فضا با یک ماده رسانا با مشخصات  $\left(\frac{S}{m}\right)$   $\sigma = \sigma_0 \sin^2 \theta$  و  $\epsilon = \epsilon_0$ ،  $(0 < \theta < \frac{\pi}{4})$  در مختصات کروی پر شده و نیم دیگر  $(\frac{\pi}{4} < \theta < \pi)$  فضای آزاد است. یک الکترون رسانای کامل کروی به شعاع  $a$  و به مرکز مبدأ مختصات بین این دو نیم فضا قرار گرفته است؛ به نحوی که دقیقاً نیمی از آن درون رسانا است. اگر بار آزاد  $Q$  به الکترون تزریق شود، چه مدت طول می‌کشد تا بار کل الکترون به  $\frac{1}{e}$  مقدار اولیه کاهش یابد؟

$$\frac{2\epsilon_0}{2\sigma_0} \quad (1)$$

$$\frac{\epsilon_0}{\sigma_0} \quad (2)$$

$$3 \frac{\epsilon_0}{\sigma_0} \quad (3)$$

$$\frac{\epsilon_0}{2\sigma_0} \quad (4)$$


۳۲- صفحه  $y+z=1$  مرز دو ناحیه با تراوایی  $\mu_1 = 4\mu_0$  و  $\mu_2 = 6\mu_0$  است. اگر در ناحیه ۱،  $\vec{B}_1 = 2\hat{x} + \hat{y}$  باشد، میدان مغناطیسی در ناحیه ۲ کدام است؟

$$2\hat{x} + \frac{1}{4}\hat{y} - \frac{5}{4}\hat{z} \quad (1)$$


$$\frac{1}{2}\hat{y} + \frac{1}{2}\hat{z} \quad (2)$$

$$2\hat{x} + \frac{3}{4}\hat{y} - \frac{3}{4}\hat{z} \quad (3)$$
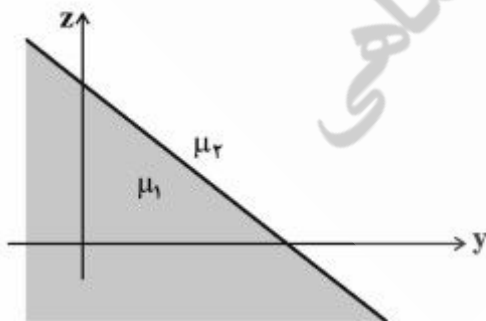
$$2\hat{x} + \frac{5}{4}\hat{y} - \frac{1}{4}\hat{z} \quad (4)$$



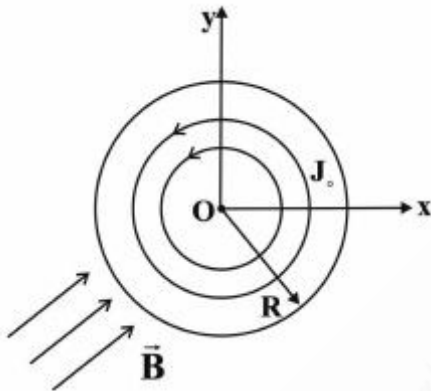۳۳- روی قرص  $0 \leq r \leq R$  و  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  واقع در صفحه  $xOy$  (مانند شکل زیر) جریان سطحی با چگالی یکنواخت  $\vec{J}_s = J_0 \hat{\phi} \left(\frac{A}{m}\right)$  جاری است؛ و در میدان مغناطیسی یکنواخت  $\vec{B} = B_0 (\hat{x} + \hat{y})$  قرار دارد. گشتاور نیروی وارد بر قرص چقدر است؟



(۱)  $\frac{1}{2} \pi B_0 J_0 R^2 (\hat{y} - \hat{x})$

(۲)  $\pi B_0 J_0 R (\hat{y} + \hat{x})$

(۳)  $\pi B_0 J_0 R^2 (\hat{y} + \hat{x})$

(۴)  $\frac{1}{3} \pi B_0 J_0 R^2 (\hat{y} - \hat{x})$

۳۴- در فضای آزاد ناحیه  $|z| < \frac{h}{2}$  در دستگاه دکارتی با قطبش مغناطیسی ثابت  $\vec{M} = M_0 (\hat{z} + \hat{x})$  پر شده است. در ناحیه  $h < z < h + d$  نیز یک ماده مغناطیسی با تراوایی نسبی  $\mu_r$  قرار گرفته است. چگالی شار مغناطیسی در  $z = 0$  و چگالی انرژی مغناطیسی ذخیره شده در  $z = h + \frac{d}{2}$  کدام است؟


(۱)  $\frac{1}{2} \mu_r \mu_0 M_0 \hat{x}$  و  $\mu_0 M_0 \hat{x}$

(۲)  $\mu_0 M_0 \hat{z}$  و  $\circ$

(۳)  $\circ$  و  $\circ$

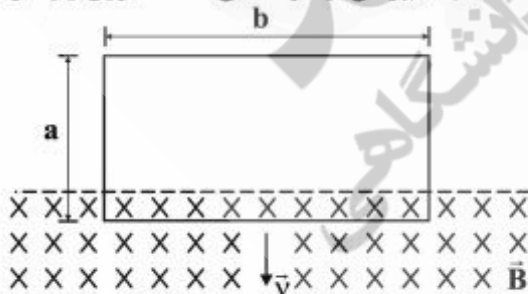(۴)  $\circ$  و  $\mu_0 M_0 \hat{x}$

۳۵- حلقه‌ای مستطیلی به ابعاد  $a$  و  $b$  و با مقاومت الکتریکی  $R$  مطابق شکل با سرعت  $\vec{v}$  در میدان مغناطیسی حرکت می‌کند. چگالی شار مغناطیسی  $\vec{B}$  عمود بر سطح سیم پیچ است. با چشم پوشی از خودالقایی حلقه، نیروی وارد بر حلقه برابر کدام خواهد بود؟




(۱)  $\frac{-2 \vec{v} b^2 B^2}{R}$

(۲)  $\frac{2 \vec{v} b^2 B^2}{R}$

(۳)  $\frac{-\vec{v} b^2 B^2}{R}$

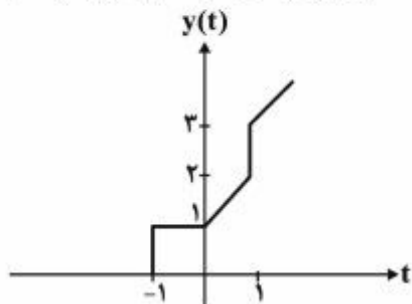(۴)  $\frac{\vec{v} b^2 B^2}{R}$

۳۶- پاسخ یک سیستم LTI به ورودی  $tu(t)$  در شکل زیر ارائه شده است. در مورد پاسخ فرکانسی این سیستم، کدام گزینه می تواند صحیح باشد؟



$$|H(\omega)| = \infty \quad (1)$$

$$|H(\omega)| = 2 \quad (2)$$

$$|H(j\frac{\pi}{2})| = 1 \quad (3)$$

$$|H(j\frac{\pi}{2})| = \infty \quad (4)$$

۳۷- سیستمی با رابطه ورودی خروجی زیر تعریف شده است که در آن  $\alpha$  مقدار ثابت و معلوم است.

$$y(t) = \int_t^{t+1} x(T - \alpha) dT$$

گزینه درست در مورد این سیستم، کدام است؟ این سیستم:

(۱) معکوس پذیر نیست و برای برخی مقادیر  $\alpha$  علی است.

(۲) معکوس پذیر و به ازای برخی مقادیر  $\alpha$  غیر علی است.

(۳) معکوس پذیر و علی نیست.

(۴) معکوس پذیر و علی است.

۳۸- پاسخ ضربه یک سیستم LTI به صورت  $h(t) = e^t$  است. خروجی آن  $(y(t))$  به ازای  $x(t) = u(t+1)$  برابر

کدام است؟

$$e^{t+1}u(t+1) \quad (1)$$

$$e^{t-1}u(t-1) \quad (2)$$

$$e^{t-1} \quad (3)$$

$$e^{t+1} \quad (4)$$

۳۹- تبدیل لاپلاس یک سیستم LTI پیوسته به صورت  $H(s) = \frac{k(s-1)}{s^2 + 3s + 2}$  مفروض است. با فرض

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dh(t)}{dt} e^{3t} dt \quad \text{حاصل عبارت روبهرو کدام است؟} \quad \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = \frac{-1}{2}$$

$$-6 \quad (1)$$

$$0 \quad (2)$$

$$12 \quad (3)$$

$$\infty \quad (4)$$


۴۰-  $x(t)$  سیگنال زمان پیوسته و  $T > 0$  است. اگر  $x(t)$  دارای تبدیل فوریه  $X(j\omega)$  باشد، در آن صورت:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |X(j\frac{\gamma\pi n}{T})|^2 = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(nT)|^2 \quad (۱)$$

$$T \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X(j\frac{\gamma\pi n}{T})|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \quad (۲)$$

$$T \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\frac{\gamma\pi n}{T}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \quad (۳)$$
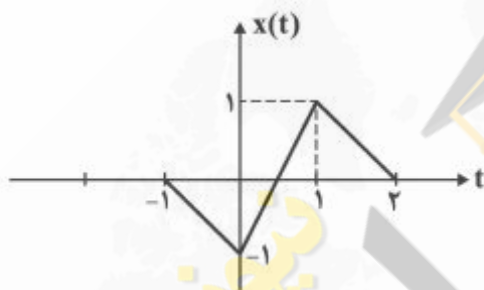
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\frac{\gamma\pi n}{T}) = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \quad (۴)$$



۴۱- تبدیل فوریه سیگنال ارائه شده در شکل زیر، کدام است؟

$$e^{-j\pi f} \operatorname{sinc}^2(f) \sin(\frac{\pi f}{4}) \quad (۱)$$

$$-2je^{-j\pi f} \operatorname{sinc}^2(f) \sin(\pi f) \quad (۲)$$

$$e^{-j\pi f} \operatorname{sinc}^2(f) \sin(\frac{\pi f}{2}) \quad (۳)$$

$$je^{-j\pi f} \operatorname{sinc}^2(\frac{f}{2}) \sin(\pi f) \quad (۴)$$

۴۲- اگر پایداری ورودی - کراندار، خروجی - کراندار (BIBO) و خاصیت کراندار بودن انرژی پاسخ ضربه در یک سیستم LTI را، به ترتیب، با نمادهای S و E نشان دهیم، کدام گزینه برای سیستم LTI زمان گسسته صادق است؟

(۲) برقراری S شرط لازم و کافی برای برقراری E است.

(۱) برقراری S شرط کافی برای برقراری E است.

(۴) برقراری E شرط لازم و کافی برای برقراری S است.

(۳) برقراری E شرط کافی برای برقراری S است.

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{3}{8}z^{-2}}{z^{-1}(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{3}{8}z^{-1})}$$

۴۳- در مورد سیستم روبه‌رو، کدام گزینه صحیح است؟

(۲) اگر سیستم ناپایدار باشد، علی است.

(۱) اگر سیستم پایدار باشد، غیرعلی است.

(۴) سیستم همواره پایدار است.

(۳) اگر سیستم پایدار باشد، علی است.

۴۴- سیگنال  $x[n]$  یک سیگنال پریودیک با دوره تناوب ۶ است که برای آن رابطه زیر برقرار است:

$$\frac{1}{3}a_k^2 + a_k^2 a_{k-3} + a_k a_{k-3}^2 + \frac{1}{3}a_{k-3}^2 = 0$$

سیگنال  $y[n] = \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)x[n-1]$  از روی سیگنال  $x[n]$  ساخته شده است. ضرایب سری فوریه سیگنال  $y[n]$

کدام است؟

(۱)  $a_k e^{j2\pi k/6}$

(۲)  $0$

(۳)  $a_k e^{j4\pi k/6}$

(۴)  $a_k e^{-j\pi k}$

۴۵- اگر داشته باشیم  $Y(z) = X(a^{-1}z) + X(2a^{-1}z) + X(4a^{-1}z) + X(8a^{-1}z) + \dots$ ، حاصل  $y[1]y[2]$ ، کدام است؟

(۱)  $\frac{16}{3}x[1]x[2]a^2$

(۲)  $\frac{16}{9}x[1]x[2]a^2$

(۳)  $\frac{8}{3}x[1]x[2]a^2$

(۴)  $\frac{4}{3}x[1]x[2]a^2$

